

Ch. 6

Micro-architecture

B. Quoitin
(bruno.quoitin@umons.ac.be)

Table des Matières

Introduction

Instruction Fetch

Décodage d'instruction

Jeu d'instructions

- Opérations arithmétiques et logiques
- Instructions avec valeur immédiate
- Load et Store
- Branchements inconditionnels
- Branchements conditionnels

Conclusion

Objectifs

Du jeu d'instructions à la micro-architecture

- Construire pas-à-pas l'**implémentation d'un processeur** en utilisant les blocs logiques du Chapitre 4.
- Renforcer la compréhension du langage machine et l'encodage des instructions sous forme de codes binaires.


Implémentation simplifiée

- Les instructions s'exécutent en **1 cycle d'horloge** (processeur mono-cycle).
- Support d'un **nombre limité d'instructions** : ADD, AND, OR, ADDI, ANDI, ORI, LUI, LW, SW, J, BEQ (toutes les catégories vues au Chapitre 5 sont couvertes).
- Instructions et données situées dans **deux mémoires distinctes**.

Introduction

Architecture MIPS

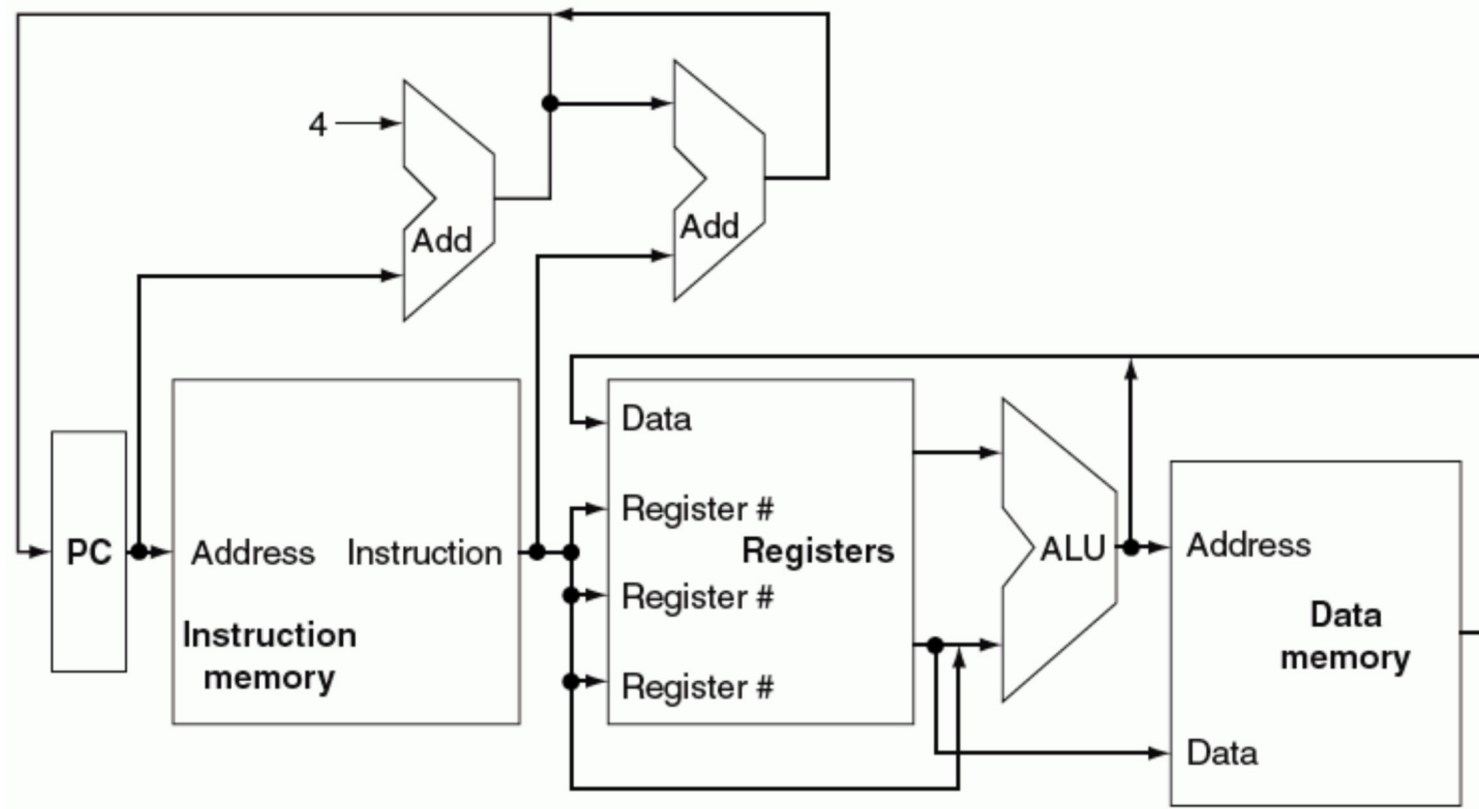- Ce chapitre considère une version simplifiée du chemin de données de l'architecture MIPS : toutes les instructions **s'exécutent en un cycle d'horloge** (processeur mono-cycle).



Source: Patterson & Hennessy, Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, 3rd edition, 2005

Table des Matières

Introduction



Instruction Fetch

Jeu d'instructions



- Opérations arithmétiques et logiques
- Instructions avec valeur immédiate
- Load et Store
- Branchements inconditionnels
- Branchements conditionnels

Conclusion

Cycle d'instruction


Implémentation

- L'implémentation de l'*instruction fetch*⁽¹⁾ et du passage à l'instruction suivante nécessite
- **Logique séquentielle**
 - le registre pointeur d'instruction (PC) donnant l'adresse de l'instruction à obtenir.
 - le registre d'instruction (IR) destiné à contenir l'instruction lue.
 - une mémoire contenant les instructions. Cette mémoire peut être en lecture seule (ROM).
- **Logique combinatoire**
 - un additionneur pour passer à l'instruction suivante ($PC \leftarrow PC+4$)

  

(1) *fetch* = « aller chercher »

Cycle d'instruction

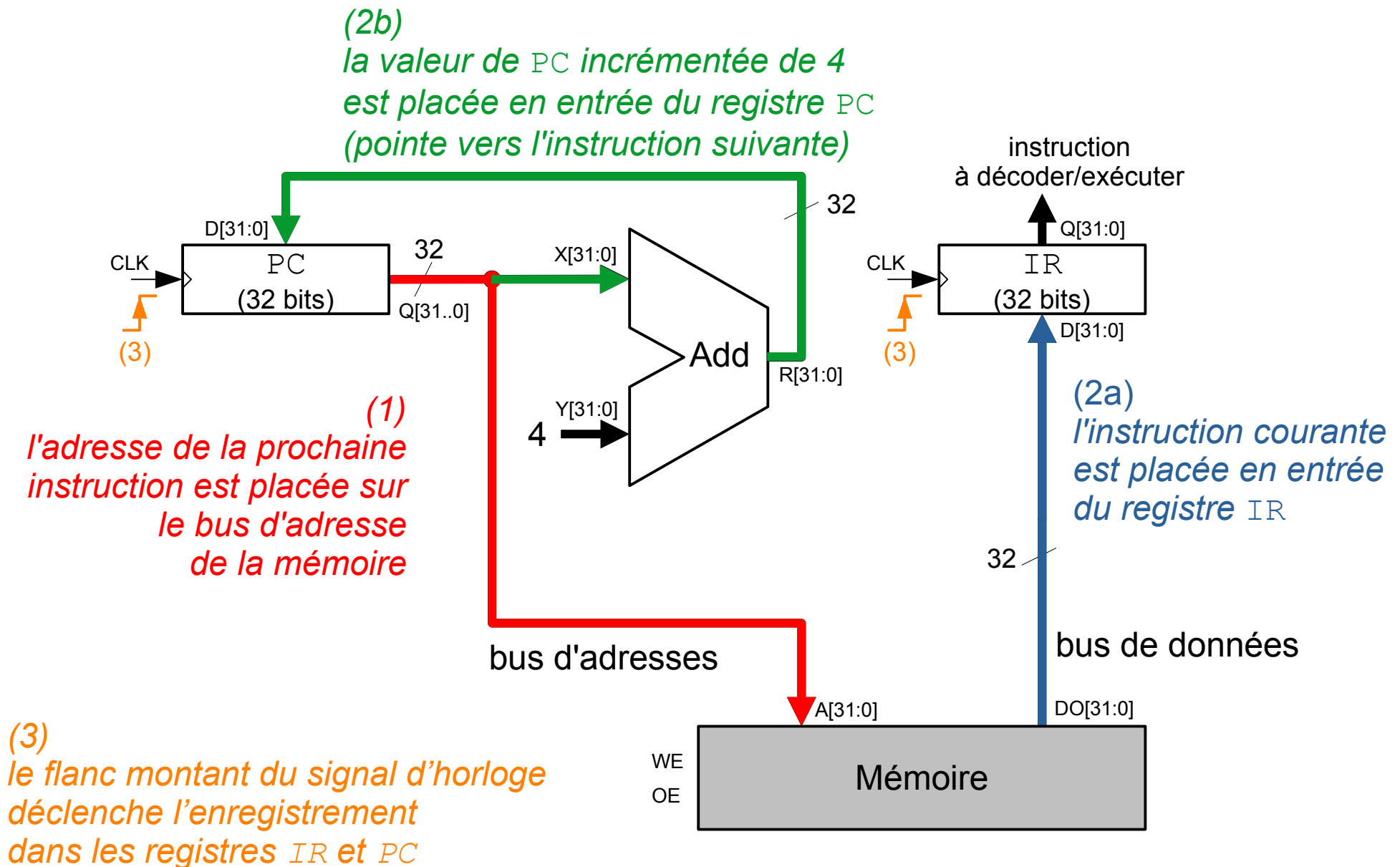

Cycle d'instruction

Implémentation

- Dans l'ouvrage de référence, des hypothèses simplificatrices sont prises pour l'implémentation du processeur :
 - Les mémoires d'instructions et de données sont séparées.
 - La mémoire d'instructions est en lecture seule.
- Pour cette raison
 - Le code d'instruction est directement disponible en sortie de la mémoire → il n'est pas nécessaire de le copier dans un registre d'instruction (IR).
 - Un seul flanc montant de l'horloge suffit à faire fonctionner le cycle complet d'instruction (processeur mono-cycle).

Cycle d'instruction

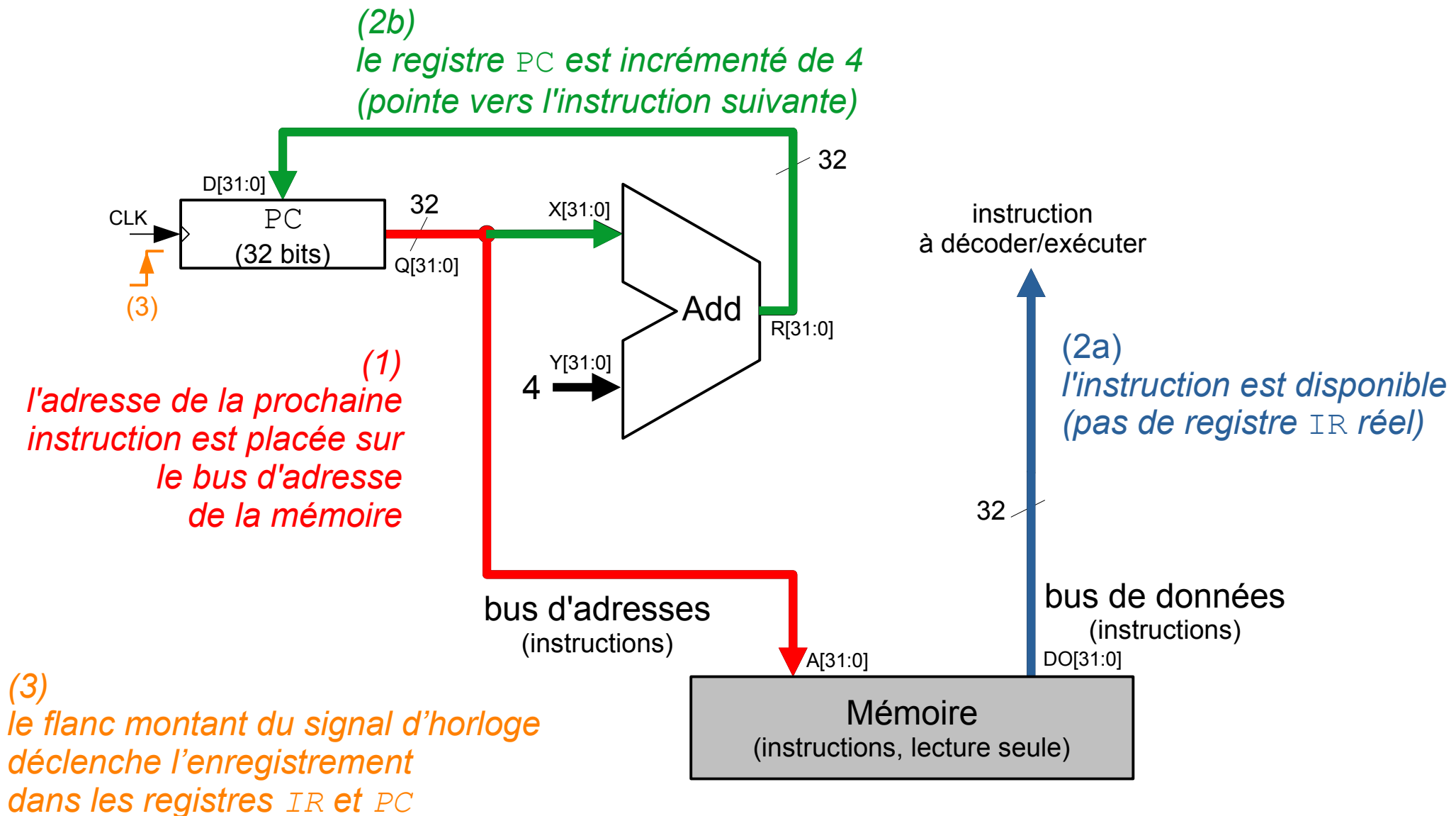


Table des Matières

Introduction

Instruction Fetch

→ Décodage d'instruction

Jeu d'instructions


- Opérations arithmétiques et logiques
- Instructions avec valeur immédiate
- Load et Store
- Branchements inconditionnels
- Branchements conditionnels

Conclusion

Décodage d'instruction


Décodage d'instruction

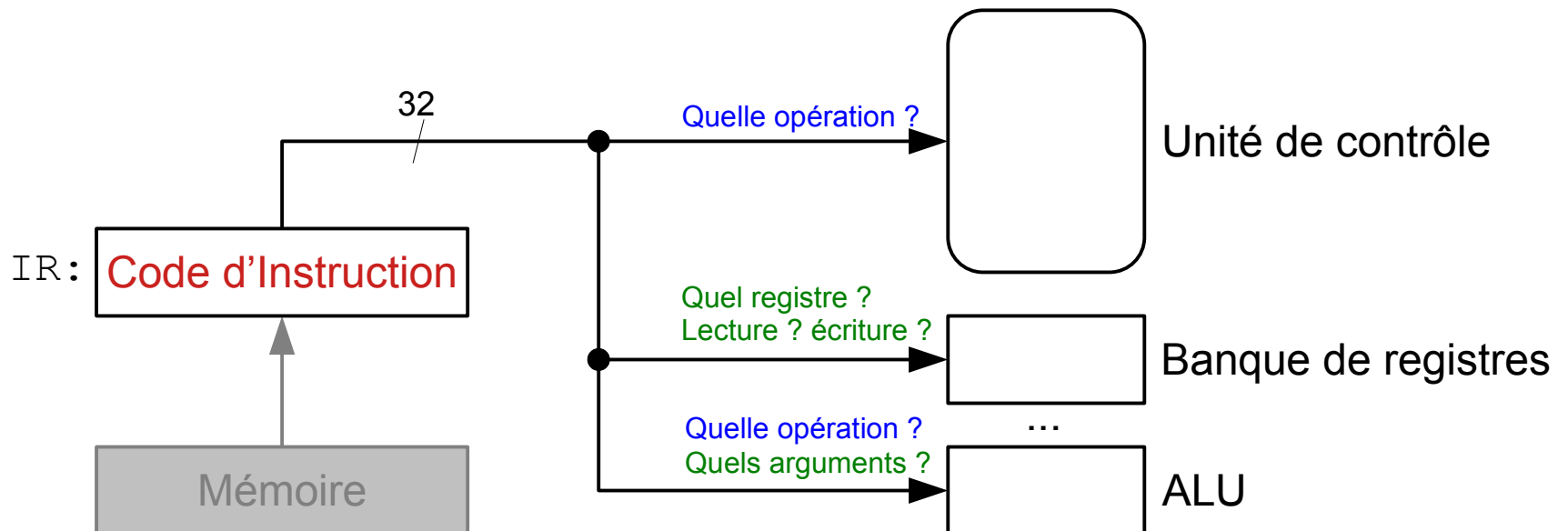- Le **code d'instruction** lu lors de l'*instruction fetch* est utilisé
 - par l'unité de contrôle du processeur et éventuellement par l'ALU pour indiquer quelle opération doit être effectuée.
 - par différents éléments du processeur (ALU, banque de registres) et par la mémoire pour indiquer sur quoi l'opération doit être effectuée.



Décodage d'instruction

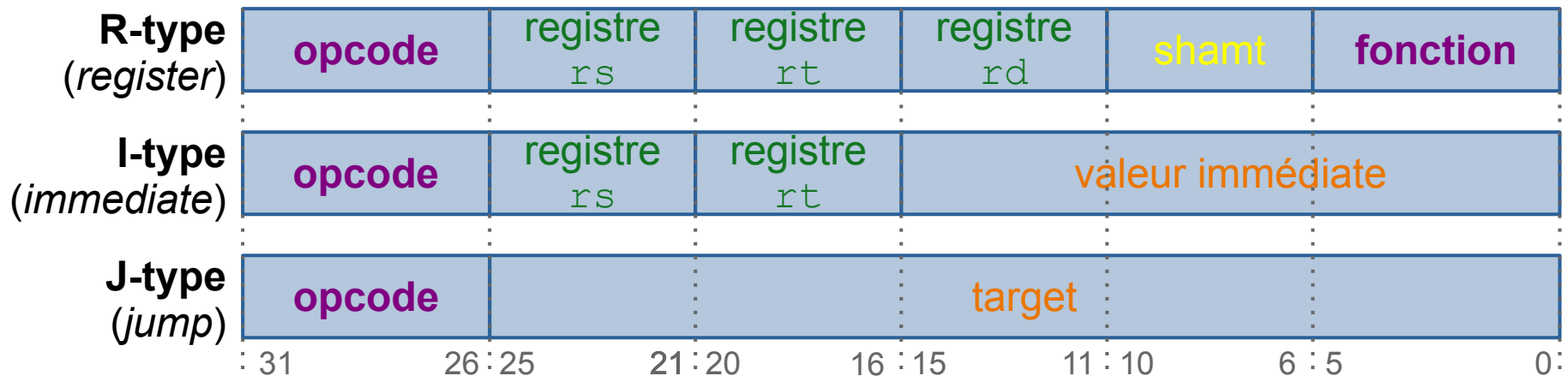Rappel : MIPS repose sur 3 formats principaux d'instructions



- L'opcode est à une position commune dans tous les codes d'instruction.
- Une fois l'opcode identifié,
 - le type et le format de l'instruction peuvent être déterminés et les différents champs utilisés.
 - l'instruction à exécuter est également identifiée (pour les instructions de type R, il est nécessaire d'utiliser également le champ fonction).

Table des Matières

Introduction

Instruction Fetch

Décodage d'instruction

Jeu d'instructions

Opérations arithmétiques et logiques



- Instructions avec valeur immédiate
- Load et Store
- Branchements inconditionnels
- Branchements conditionnels

Conclusion

Opérations arithmétiques et logiques

Instructions de type R

 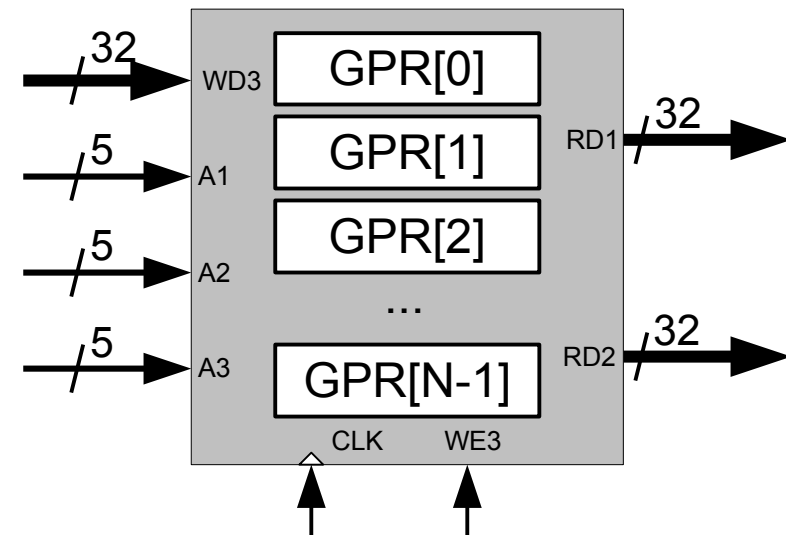
- Afin d'exécuter les instructions arithmétiques et logiques de type R, les éléments suivants sont nécessaires.
- Banque de 32 registres GPR de 32 bits.**
 - 3 adresses : **A1**, **A2** et **A3**
 - 2 registres lus : **RD1** et **RD2**
 - 1 registre écrit : **WD3**
 - signaux de contrôle : CLK et **WE3**
- Unité arithmétique et logique (ALU).**
 - opérations sur 32 bits
 - 2 entrées, 1 sortie




Opérations arithmétiques et logiques

Instructions de type R

- Les différentes parties du code d'instruction sont utilisées au sein du processeur pour contrôler les différents éléments internes du processeur.
 - l'**opcode** (=0) identifie l'instruction comme étant de **type R**
 - les champs **rs**, **rt** et **rd** désignent les adresses des registres qui doivent être lus et/ou écrits
 - le champ **fonction** indique à l'ALU quelle opération doit être effectuée

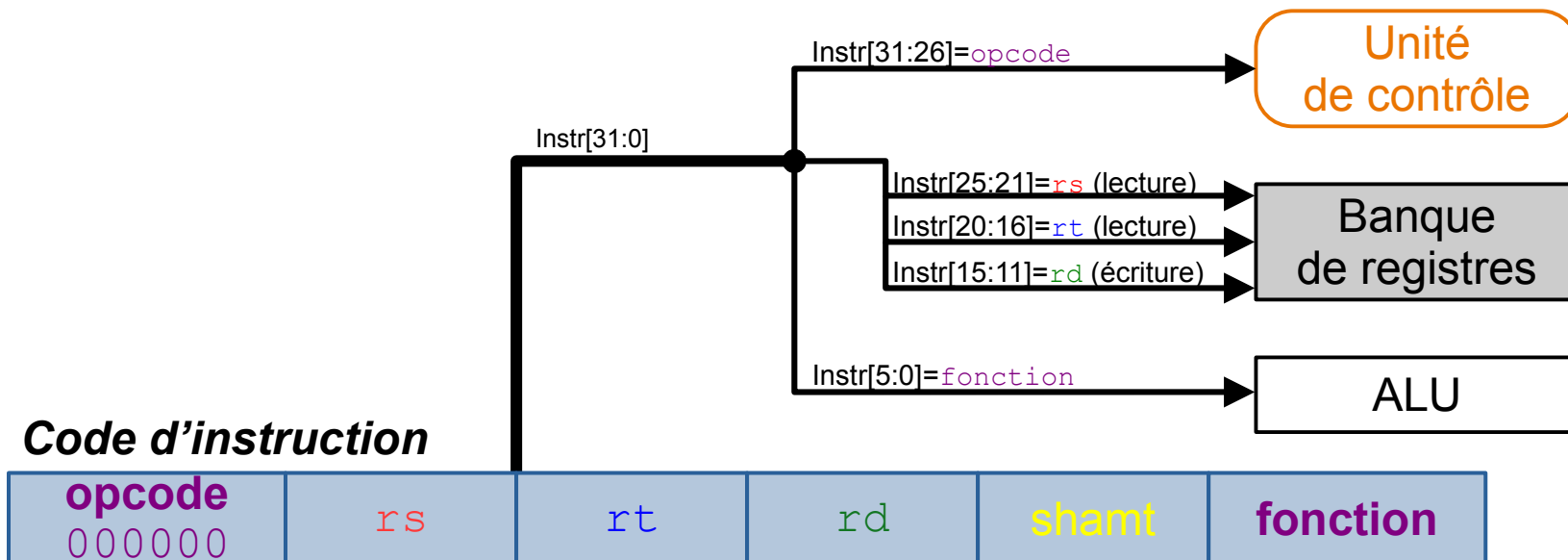


Opérations arithmétiques et logiques

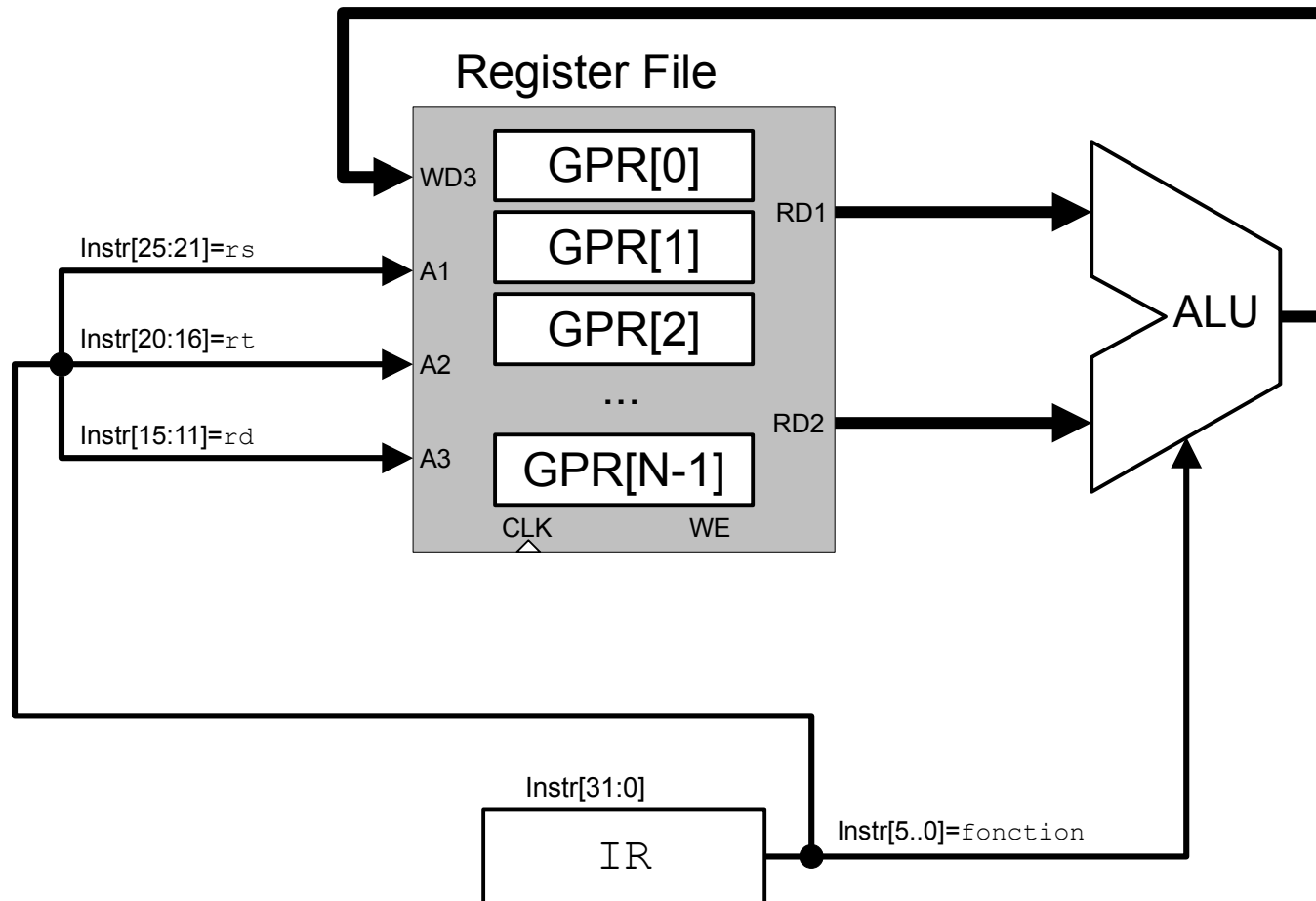

Opérations arithmétiques et logiques
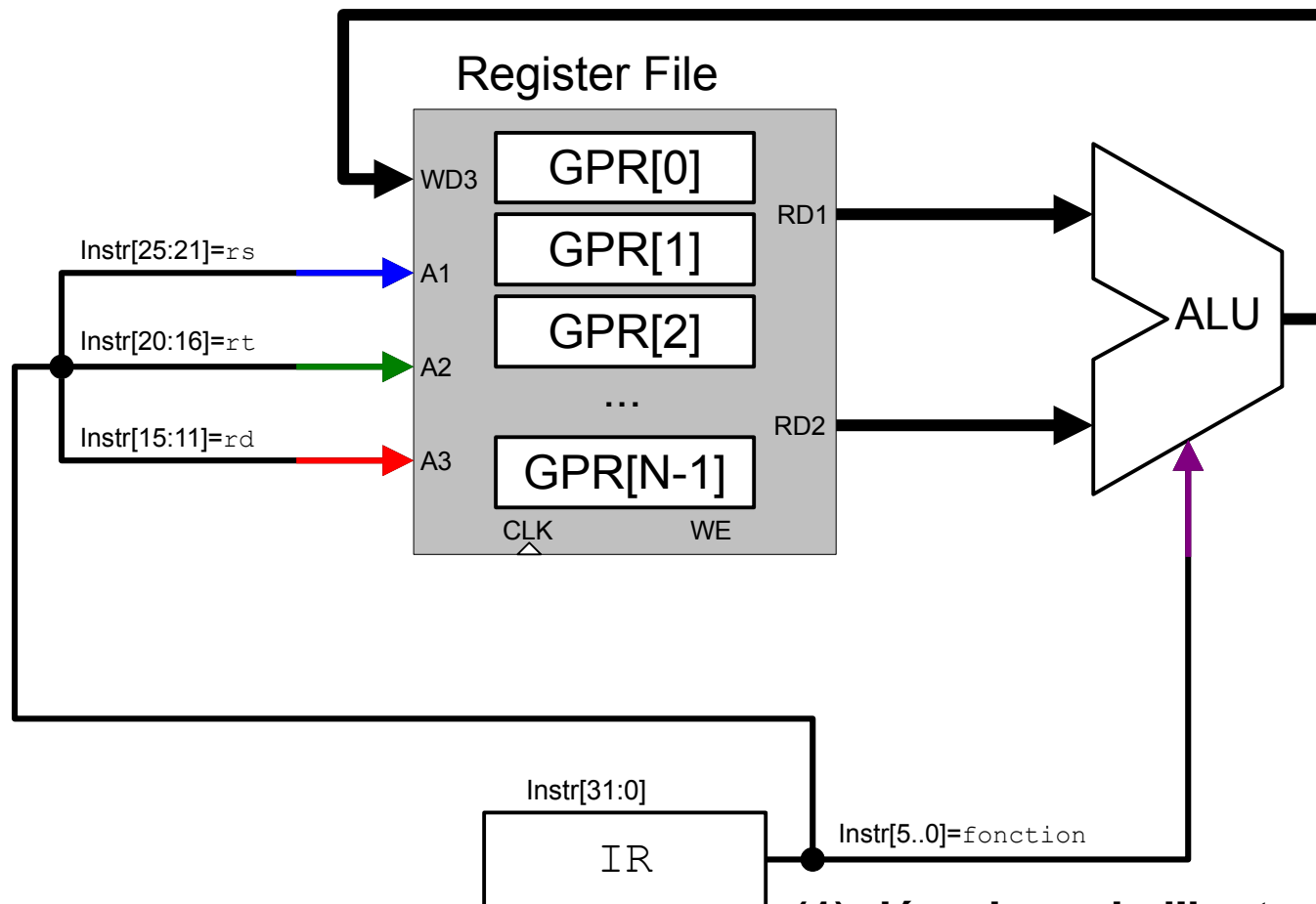
```
add rd, rs, rt  
GPR[rd] ← GPR[rs] + GPR[rt]
```




(1) décodage de l'instruction

- index des registres `rs`, `rt`, `rd`
- code d'opération pour l'ALU (`funct`)

Opérations arithmétiques et logiques
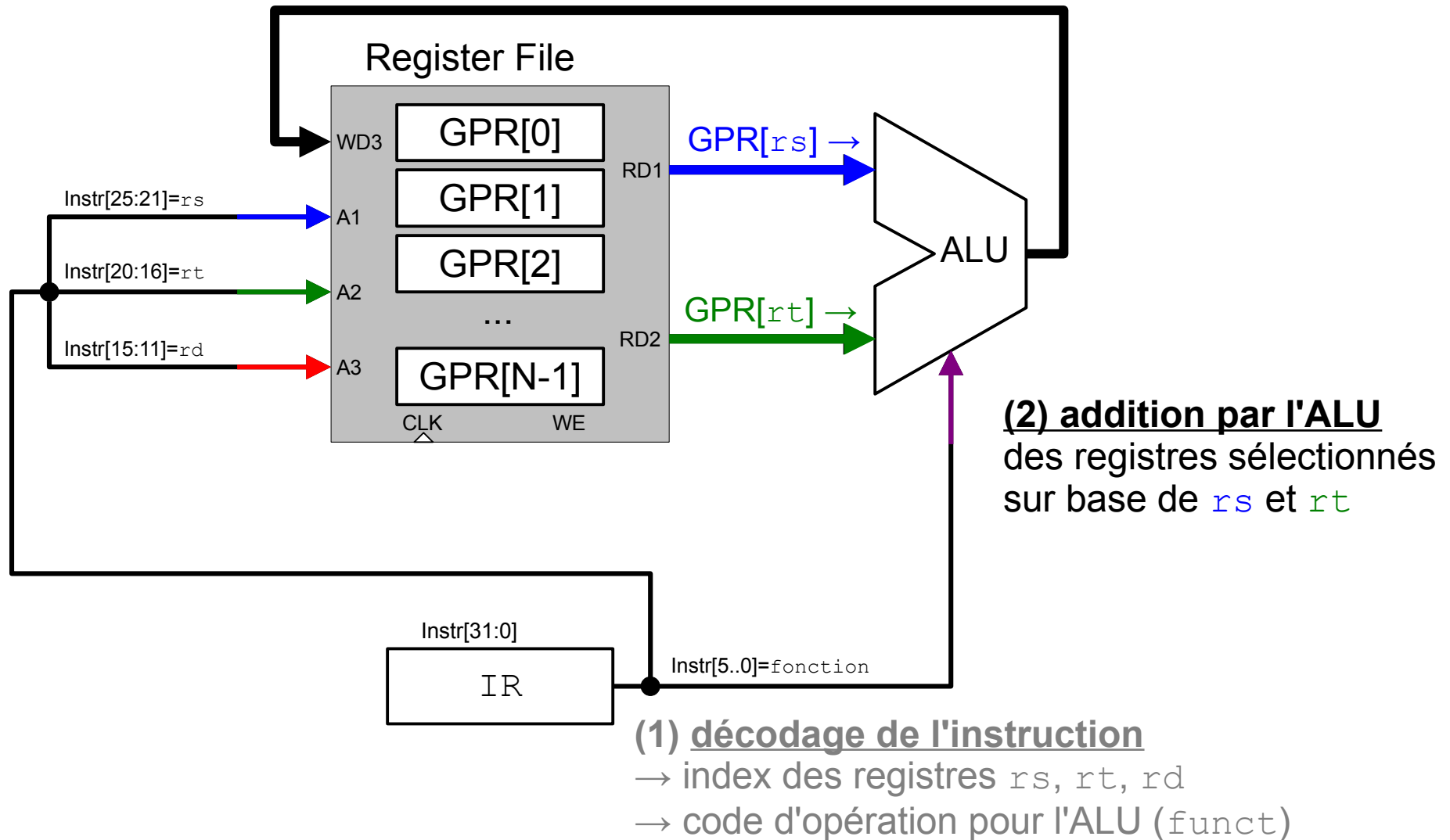
```
add rd, rs, rt  
GPR[rd] ← GPR[rs] + GPR[rt]
```



Opérations arithmétiques et logiques

(3) écriture du résultat

dans registre
sur base de rd

```
add rd, rs, rt  
GPR[rd] ← GPR[rs] + GPR[rt]
```

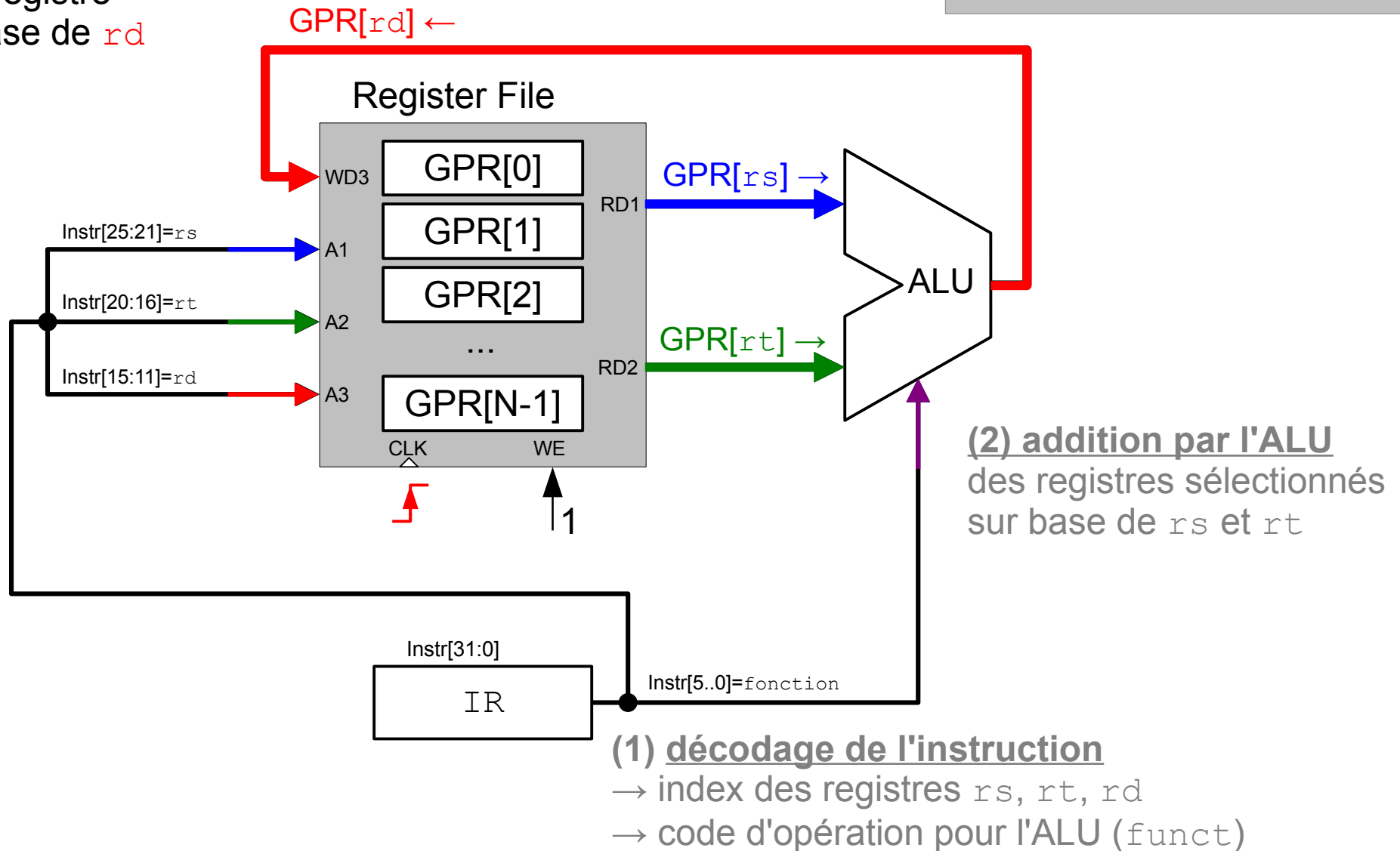


Table des Matières

Introduction

Instruction Fetch

Décodage d'instruction

Jeu d'instructions

- Opérations arithmétiques et logiques

Instructions avec valeur immédiate


- Load et Store
- Branchements inconditionnels
- Branchements conditionnels

Conclusion


Valeurs immédiates

Opérations avec valeur immédiate

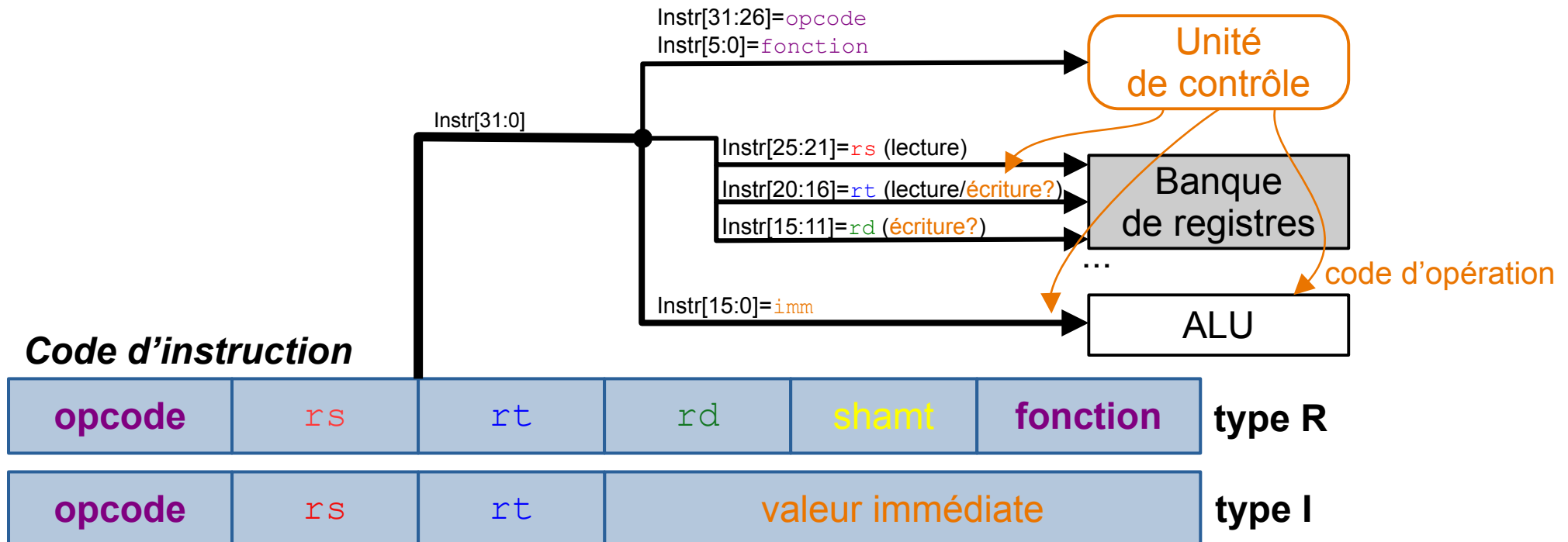- Pour supporter deux formats d'instructions arithmétiques et logiques, le processeur se base sur l'**opcode**.
- L'unité de contrôle détermine sur base des champs **opcode** et **fonction**
 - le code d'opération de l'ALU
 - des signaux de contrôle supplémentaires




Valeurs immédiates

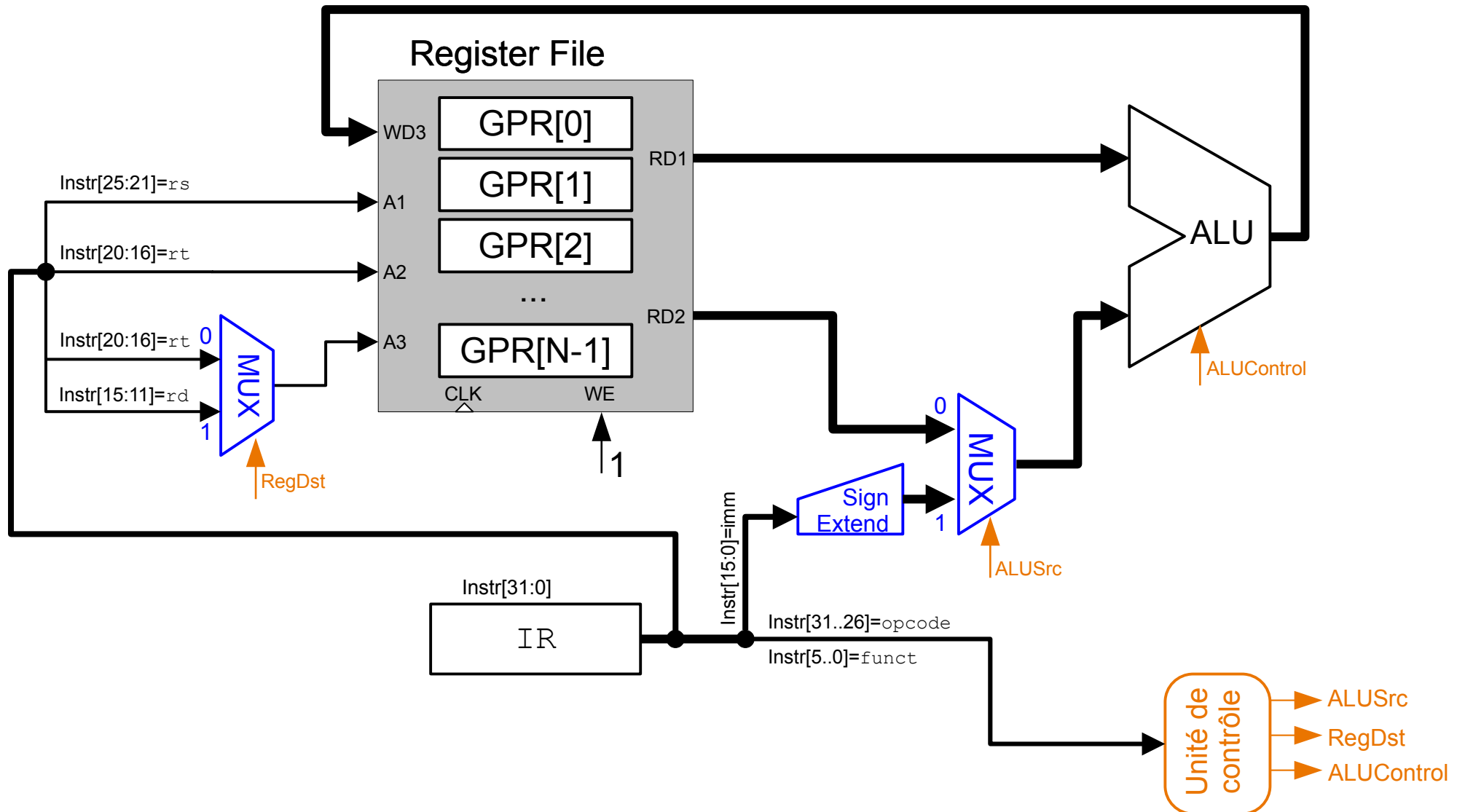

Valeurs immédiates


Modification du processeur

- Le support des instructions arithmétiques et logiques de type I nécessite quelques aménagements, tous en logique combinatoire.
- Source de l'ALU (ALUSrc)** : seconde entrée de l'ALU provient de
 - Type R : sortie RD2 banque de registres (ALUSrc=0)
 - Type I : valeur immédiate (ALUSrc=1)
- Destination (RegDst)** : le registre destination est désigné par
 - Type R : `rd` (RegDst=1)
 - Type I : `rt` (RegDst=0)
- Extension signée** : la valeur immédiate extraite de l'instruction (16 bits) doit pouvoir être étendue à 32 bits.
- Fonction de l'ALU (ALUControl)** : le code d'opération de l'ALU dépend de l'opcode et du code `funct`. L'unité de contrôle effectue la sélection.

 


Valeurs immédiates
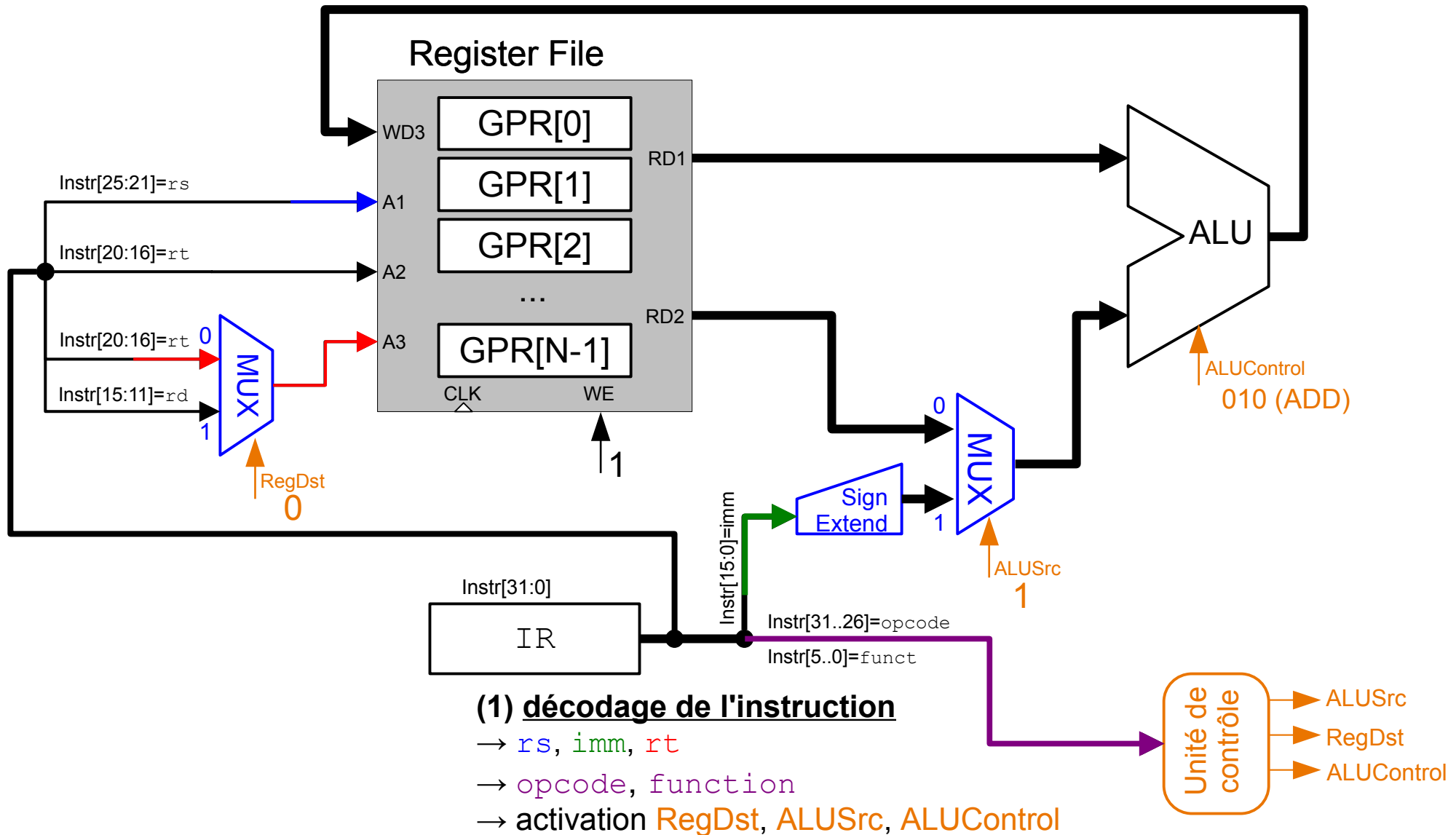
```
addi rt, rs, imm  
GPR[rt] ← GPR[rs] + s-ext(imm)
```



Valeurs immédiates

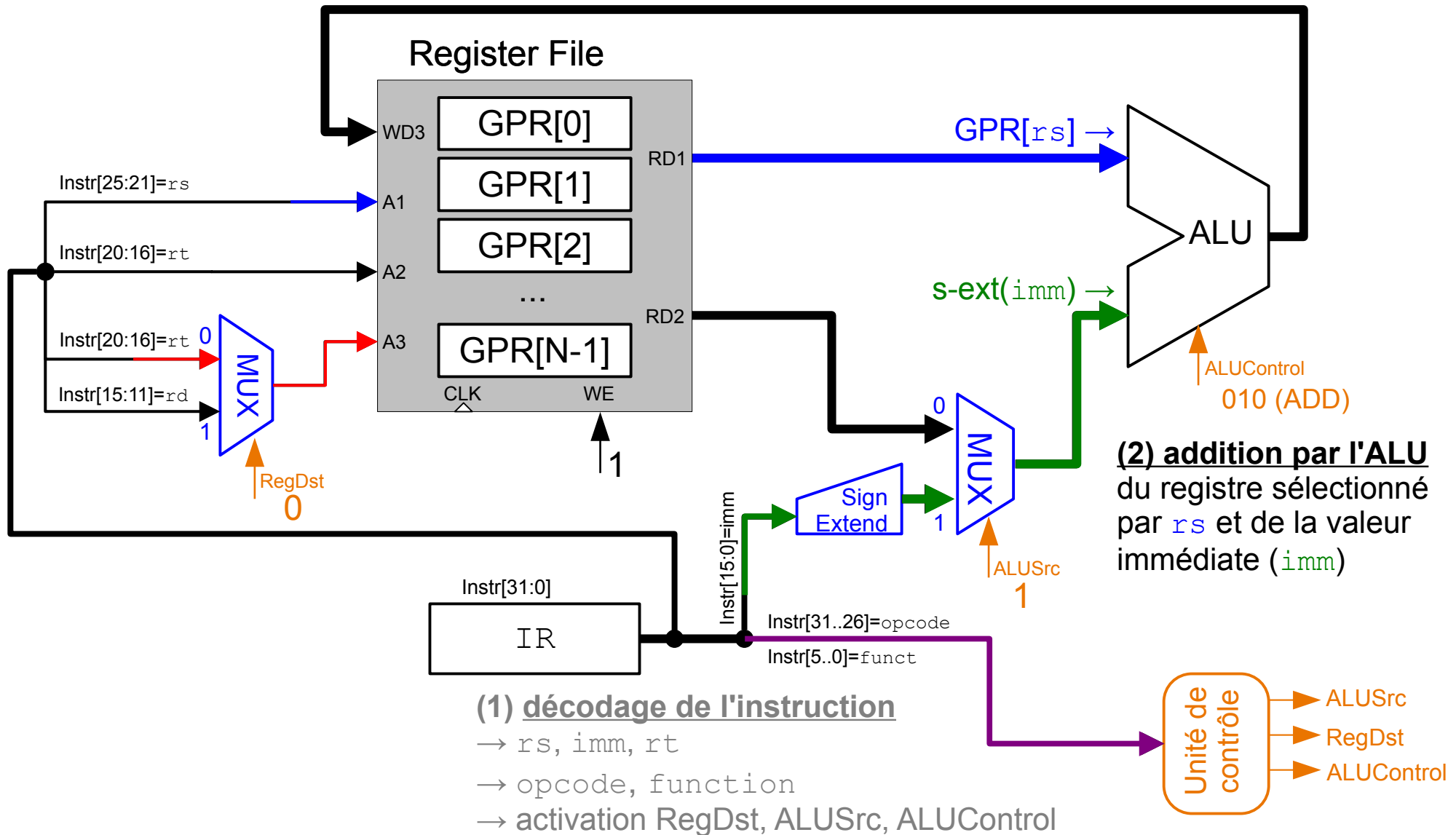
```
addi rt, rs, imm  
GPR[rt] ← GPR[rs] + s-ext(imm)
```



Valeurs immédiates

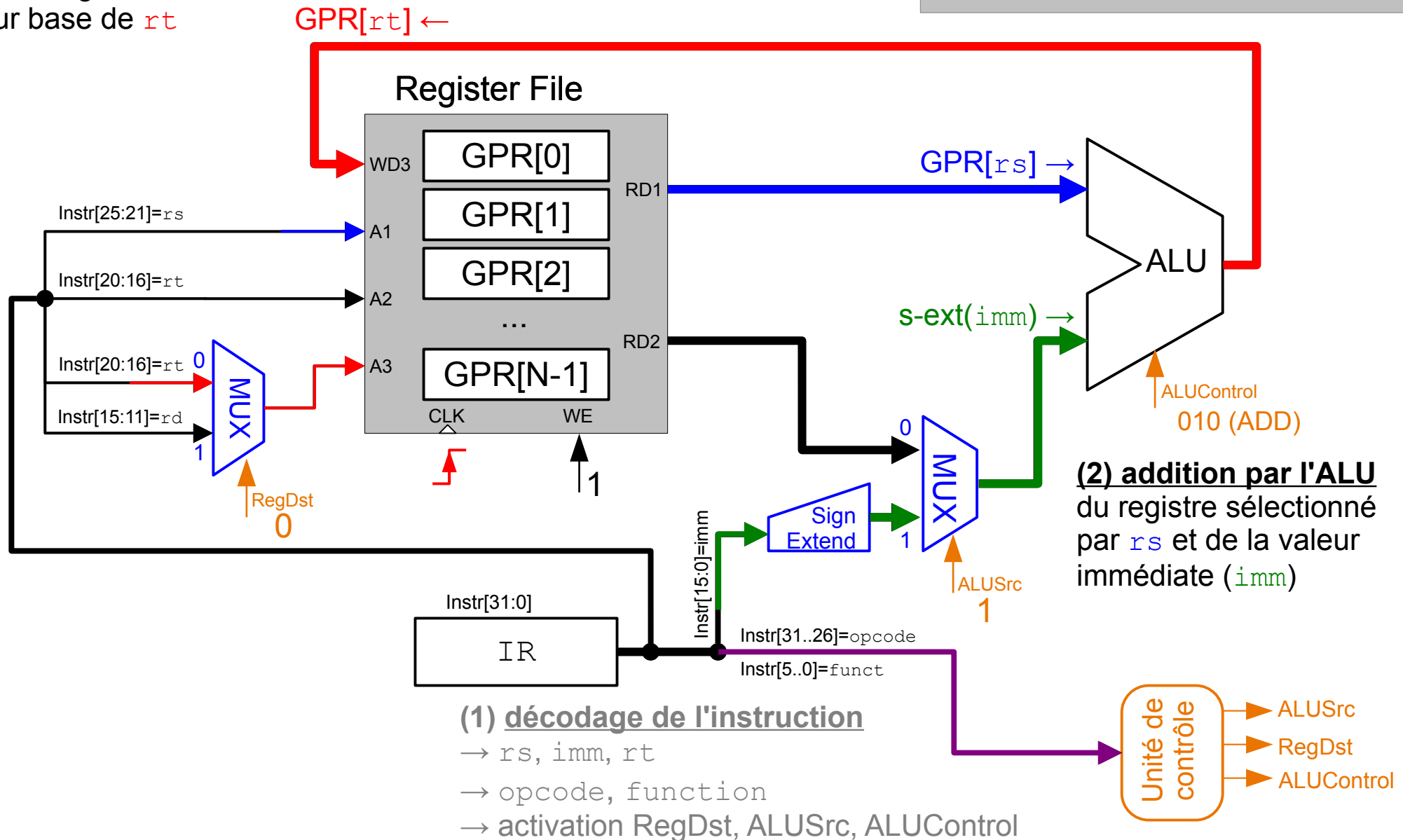(3) écriture du résultat
dans registre
sur base de rt

```
addi  $rt$ ,  $rs$ ,  $imm$   
 $GPR[rt] \leftarrow GPR[rs] + s\text{-ext}(imm)$ 
```



Valeurs immédiates

Unité de contrôle

- L'unité de contrôle pilote les signaux **ALUControl**, **ALUSrc** et **RegDst** en fonction des champs **opcode** et **function** du code d'instruction.

		Instruction	Opcode	Function	ALUControl	ALUSrc	RegDst
Instructions de type R (opcode = 0)	{	SLL	000000	000000	000 (SLL)	0	1
		SRL	000000	000010	001 (SRL)	0	1
		ADD	000000	100000	010 (ADD)	0	1
		SUB	000000	100010	011 (SUB)	0	1
		AND	000000	100100	100 (AND)	0	1
		OR	000000	100101	101 (OR)	0	1
Instructions de type I (opcode ≠ 0)	{		000000	<i>autre</i>	<i>invalid instruction</i>		
		ADDI	001000	X	010 (ADD)	1	0
		ANDI	001100	X	100 (AND)	1	0
		ORI	001101	X	101 (OR)	1	0
		LUI	001111	X	110 (LUI)	1	0
			<i>autre</i>		<i>invalid instruction</i>		

Table des Matières

Introduction

Instruction Fetch

Décodage d'instruction

Jeu d'instructions

- Opérations arithmétiques et logiques
- Instructions avec valeur immédiate

Load et Store

- Branchements inconditionnels
- Branchements conditionnels

Conclusion

Load-Store


Modification du processeur

- Afin d'implémenter le support des instructions *load* (**lw**) et *store* (**sw**) dans le processeur, on y ajoute une **mémoire de données** qui peut être lue et écrite. Il est également nécessaire d'ajouter les éléments suivants en logique combinatoire et de mettre à jour l'unité de contrôle.
- Calcul d'adresse** (indirect indexé) : ré-utilisation de l'ALU pour effectuer l'addition du *registre de base* et de l'*offset* (valeur immédiate).

$$v = \text{memory}[\text{GPR}[b] + \text{offset}]$$


- Source à écrire dans un registre** (**MemToReg**) : Multiplexeur 2:1 qui permet de sélectionner si ce qui est enregistré dans un registre provient de l'ALU ou de la mémoire.
 - résultat de l'ALU (**MemToReg** = 0)
 - mémoire (**MemToReg** = 1).
- Sens de l'écriture** : des signaux déterminés par l'unité de contrôle indiquent si l'écriture se fait vers un registre (**RegWrite** = 1) ou vers la mémoire (**MemWrite** = 1).

Load-Store

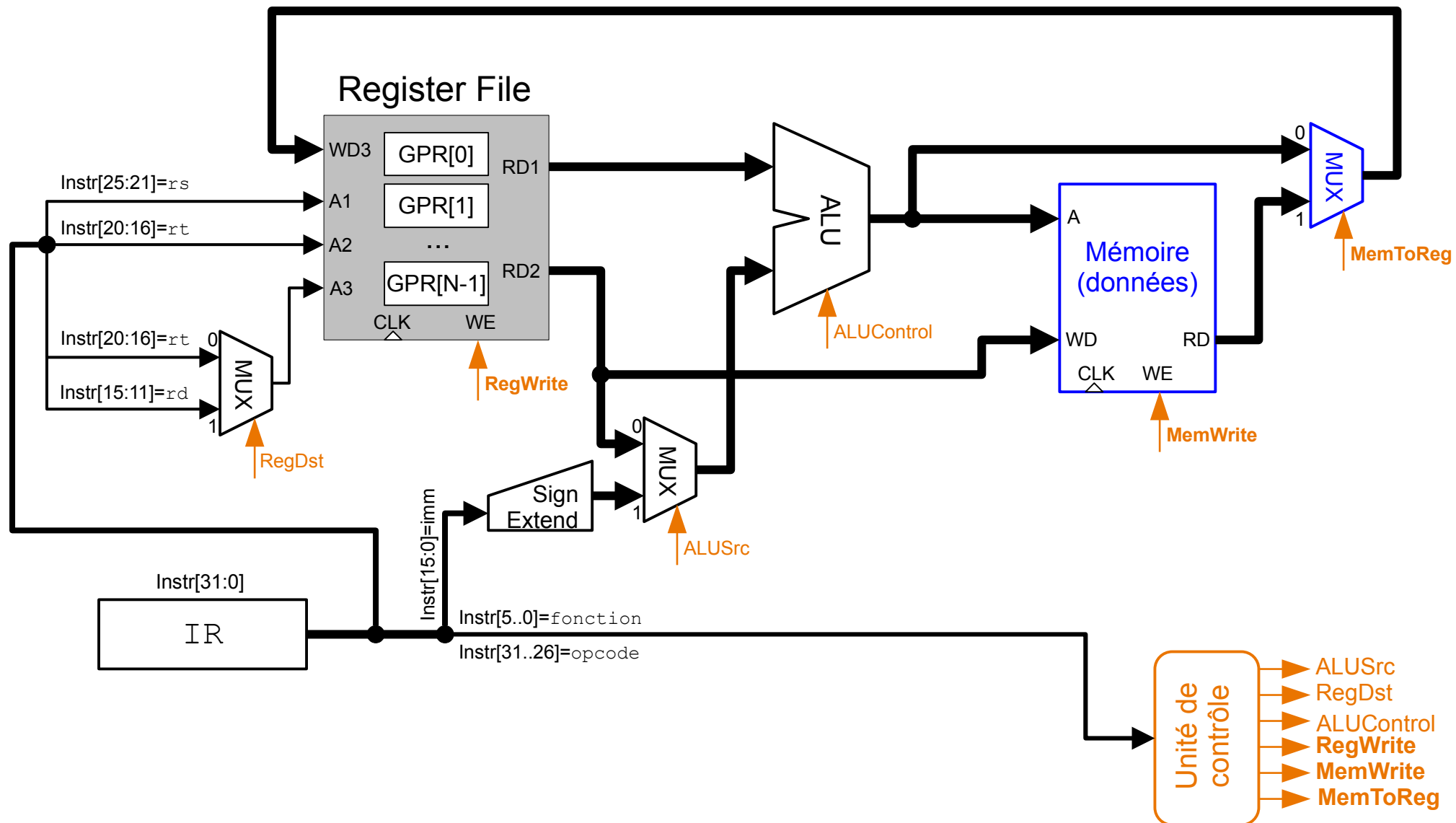


Load
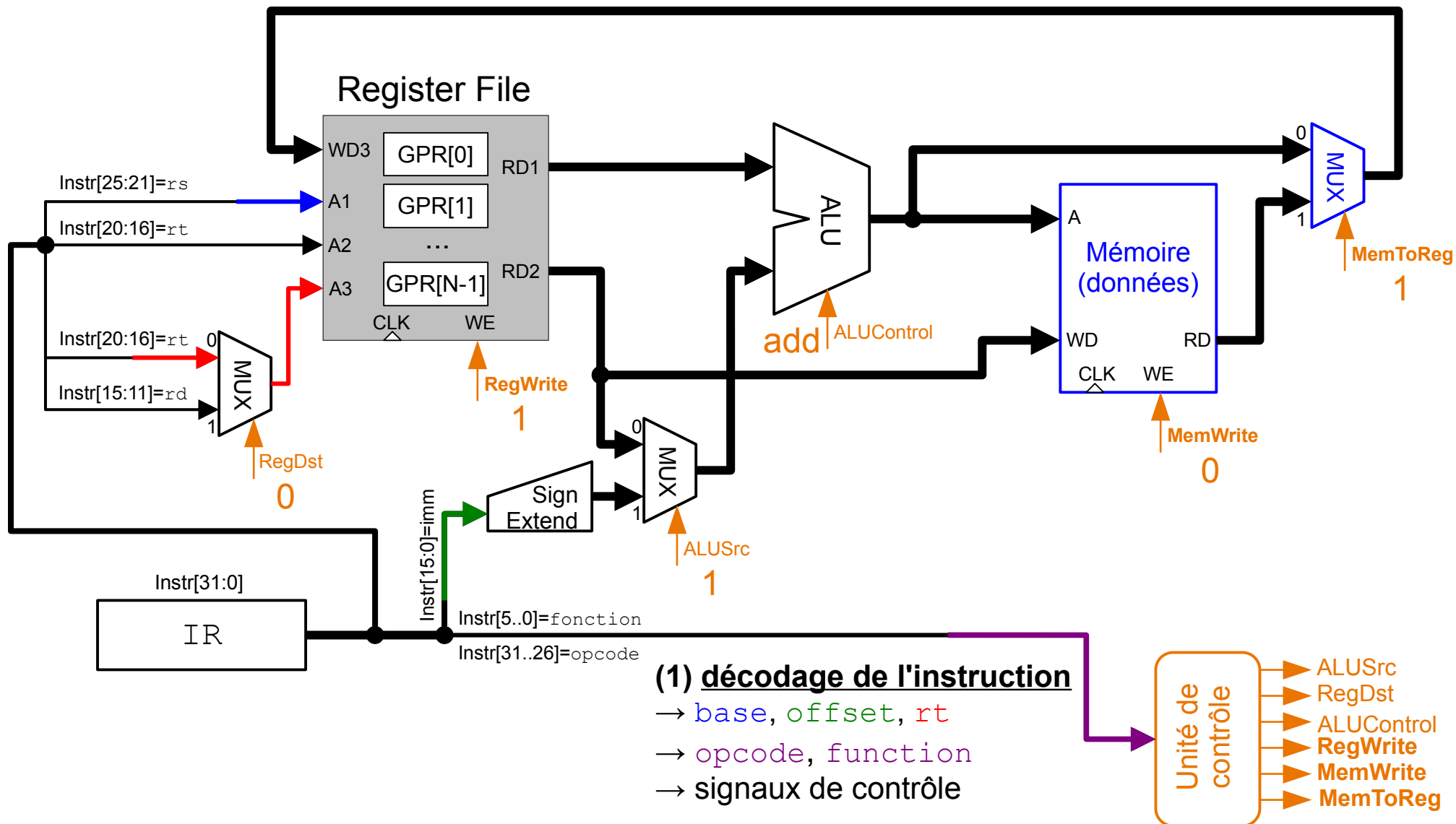
```
lw rt, offset(base)
GPR[rt] ← memory[GPR[base] + s-ext(offset)]
```



Load
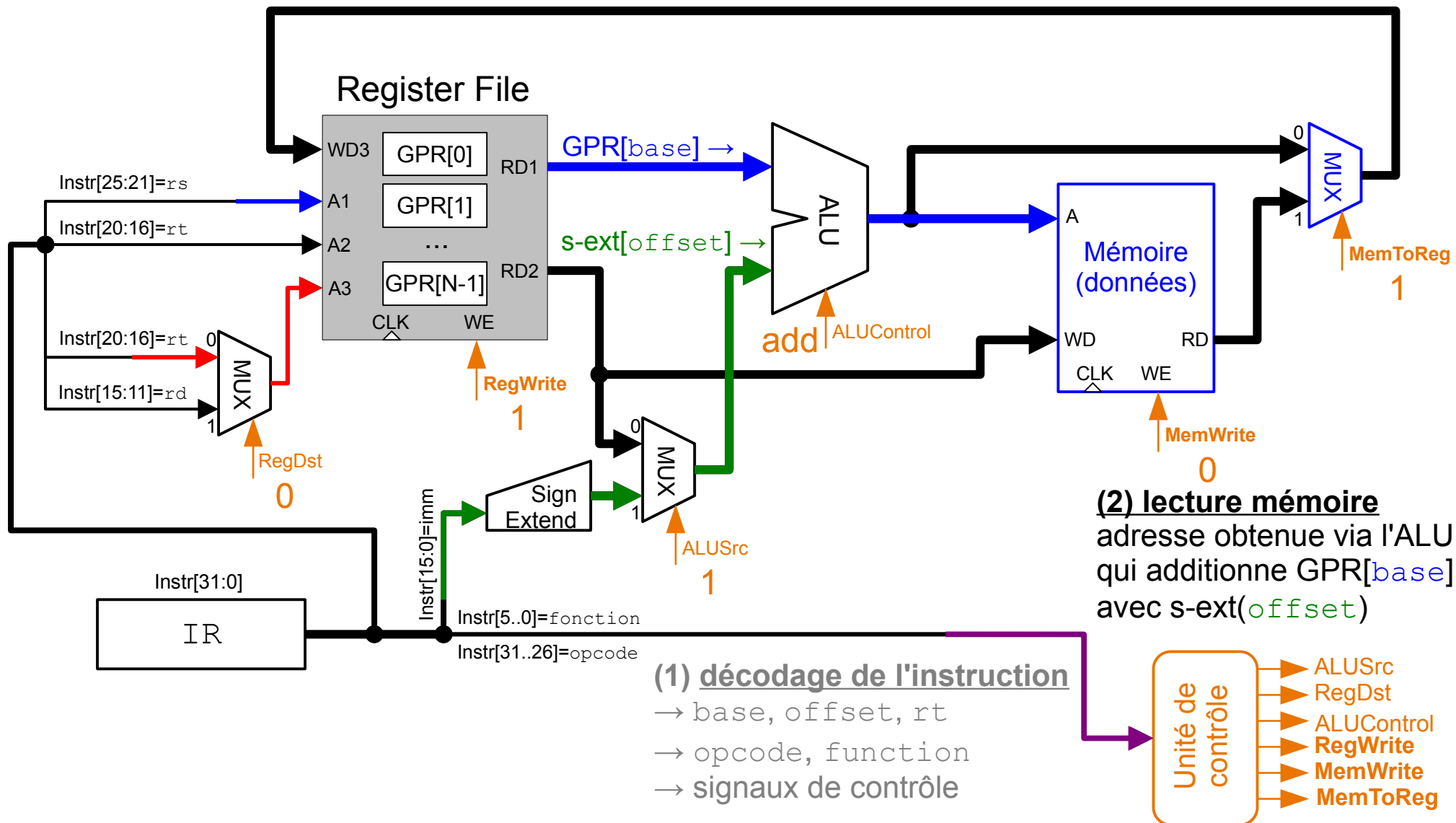
```
lw rt, offset(base)
GPR[rt] ← memory[GPR[base] + s-ext(offset)]
```




(2) lecture mémoire
 adresse obtenue via l'ALU
 qui additionne `GPR[base]`
 avec `s-ext(offset)`

Load

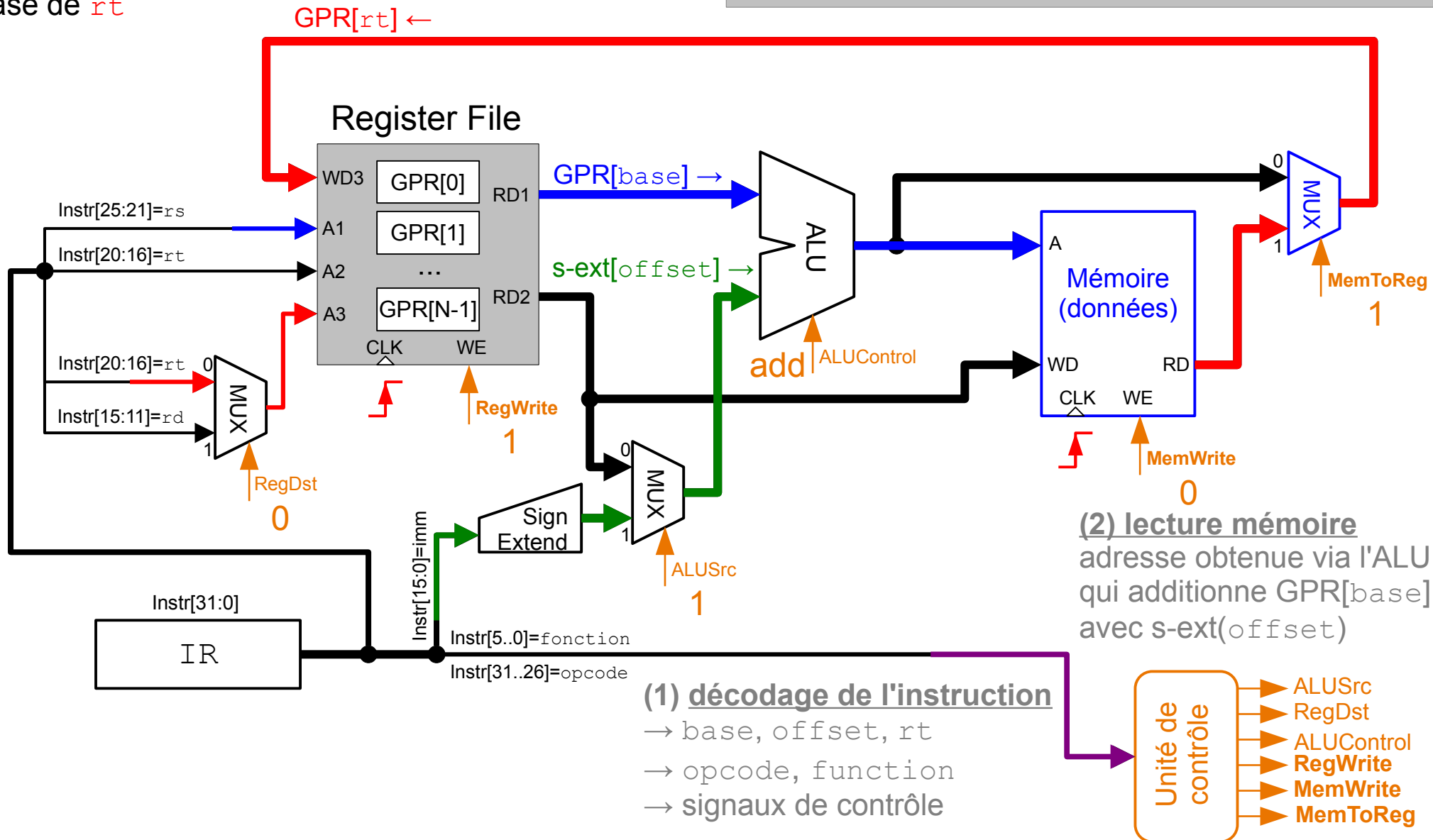
(3) écriture registre
sélectionné sur
base de *rt*

```
lw rt, offset(base)  
GPR[rt] ← memory[GPR[base] + s-ext(offset)]
```



Store


```
sw rt, offset(base)
```
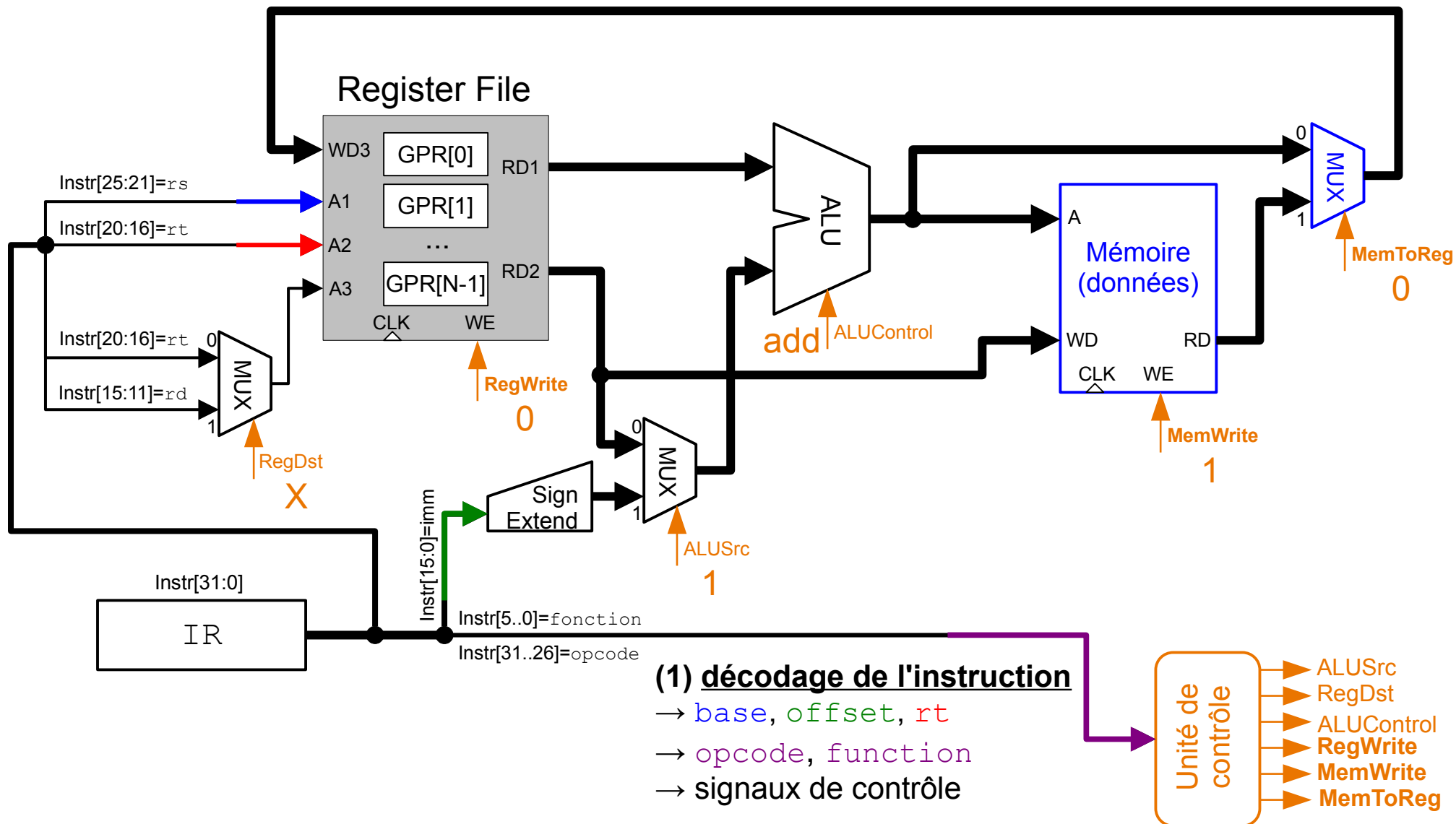
$$\text{memory}[\text{GPR}[\text{base}] + \text{s-ext}(\text{offset})] \leftarrow \text{GPR}[\text{rt}]$$


Store

```
sw rt, offset(base)
```

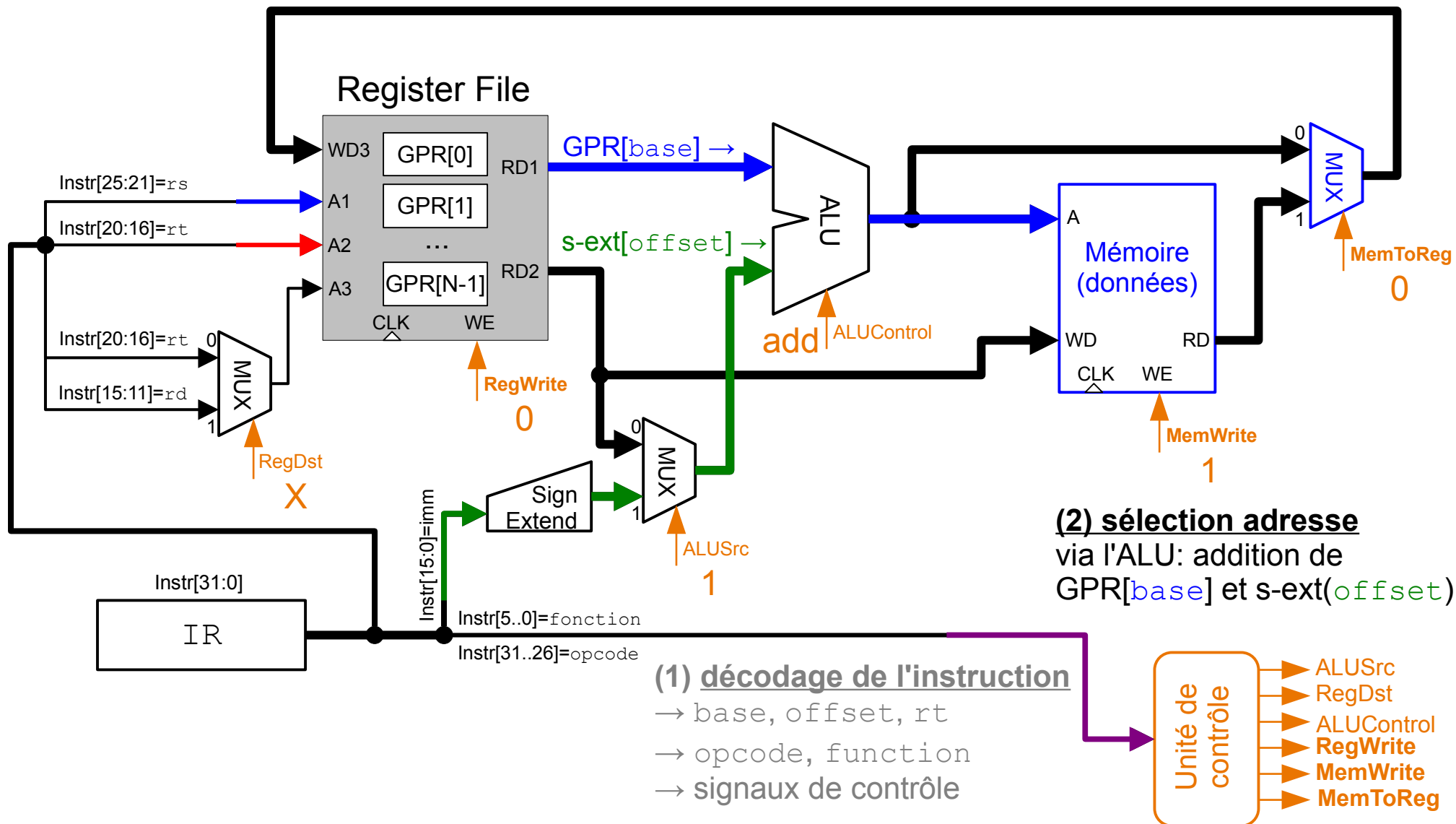
```
memory[GPR[base] + s-ext(offset)] ← GPR[rt]
```



Store

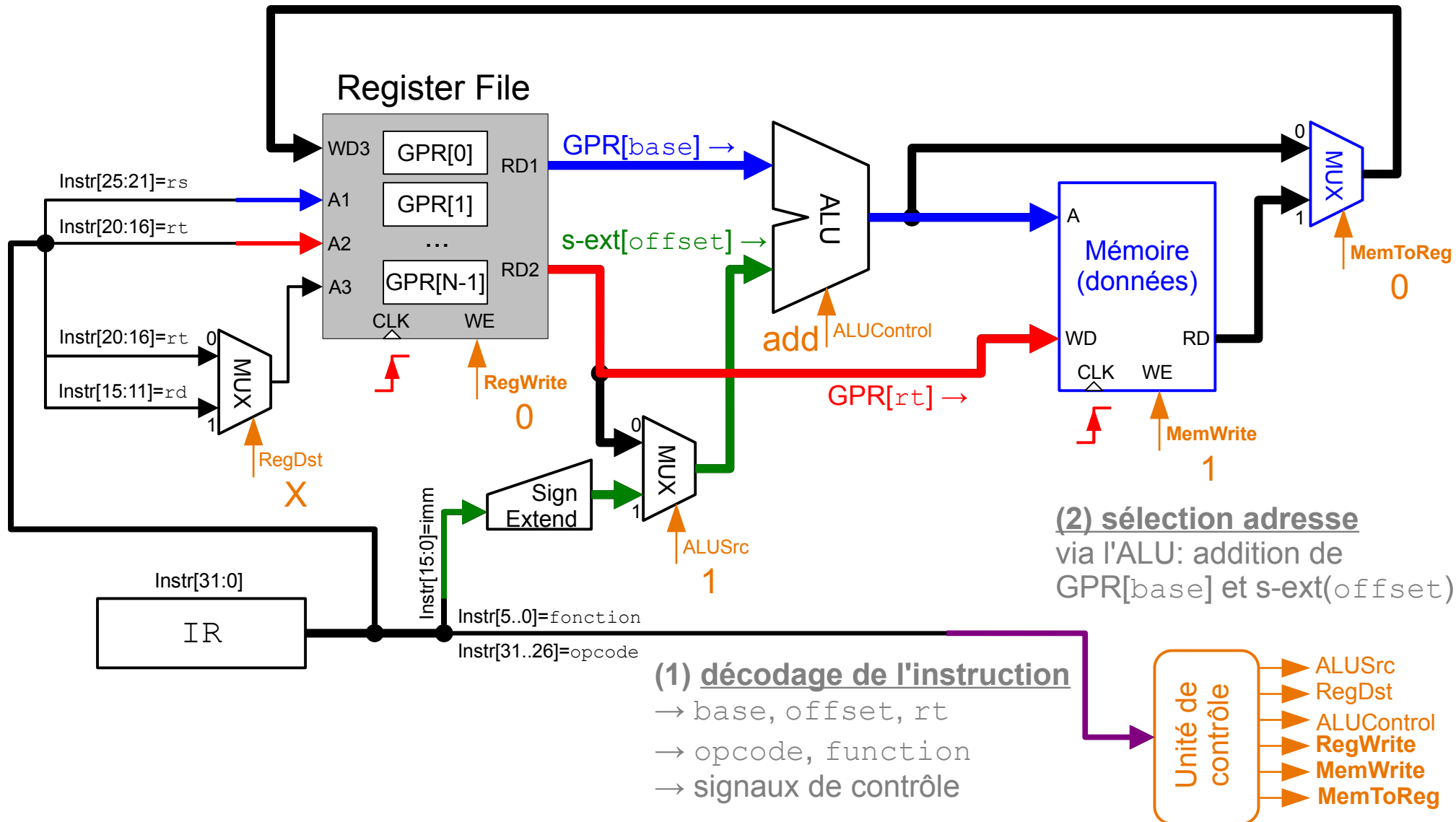(3) écriture mémoire
du contenu du registre
sélectionné par rt

```
sw rt, offset(base)
memory[GPR[base] + s-ext(offset)] ← GPR[rt]
```



Load-Store

Unité de contrôle

- L'unité de contrôle pilote les signaux supplémentaires **RegWrite**, **ALMemWrite** et **MemToReg**.

Instr.	Opcode	Function	ALUControl	ALUSrc	RegDst	RegWrite	MemWrite	MemToReg
SLL	000000	000000	000 (SLL)	0	1	1	0	0
SRL	000000	000010	001 (SRL)	0	1	1	0	0
ADD	000000	100000	010 (ADD)	0	1	1	0	0
SUB	000000	100010	011 (SUB)	0	1	1	0	0
AND	000000	100100	100 (AND)	0	1	1	0	0
OR	000000	100101	101 (OR)	0	1	1	0	0
	000000	<i>autre</i>	<i>invalid instruction</i>					
ADDI	001000	X	010 (ADD)	1	0	1	0	0
ANDI	001100	X	100 (AND)	1	0	1	0	0
ORI	001101	X	101 (OR)	1	0	1	0	0
LUI	001111	X	110 (LUI)	1	0	1	0	0
LW	100011	X	010 (ADD)	1	0	1	0	1
SW	101011	X	010 (ADD)	1	X	0	1	0
	<i>autre</i>	<i>invalid instruction</i>						

Table des Matières

Introduction

Instruction Fetch

Décodage d'instruction

Jeu d'instructions

- Opérations arithmétiques et logiques
- Instructions avec valeur immédiate
- Load et Store

Branchements inconditionnels

- Branchements conditionnels

Conclusion


Branchements inconditionnels

Modification du processeur

- Pour implémenter le support de l'instruction *Jump* (J), il est nécessaire de pouvoir placer dans le registre PC une valeur autre que PC+4.
- A cette fin, des blocs en logique combinatoire doivent être ajoutés et l'unité de contrôle doit être mise à jour.
- **Signal Jump** : un multiplexeur 2:1 permettant de sélectionner entre PC+4 ou l'adresse déterminée par l'instruction de branchement.
 - PC+4 (Jump = 0)
 - adresse de branchement (Jump = 1)
- **Décalage de target** : un bloc permettant de décaler de 2 bits vers la gauche la valeur du champ `target` obtenue de l'instruction.
- **Instruction de type J** : identifier format **type J** sur base de l'opcode.




Branchements inconditionnels

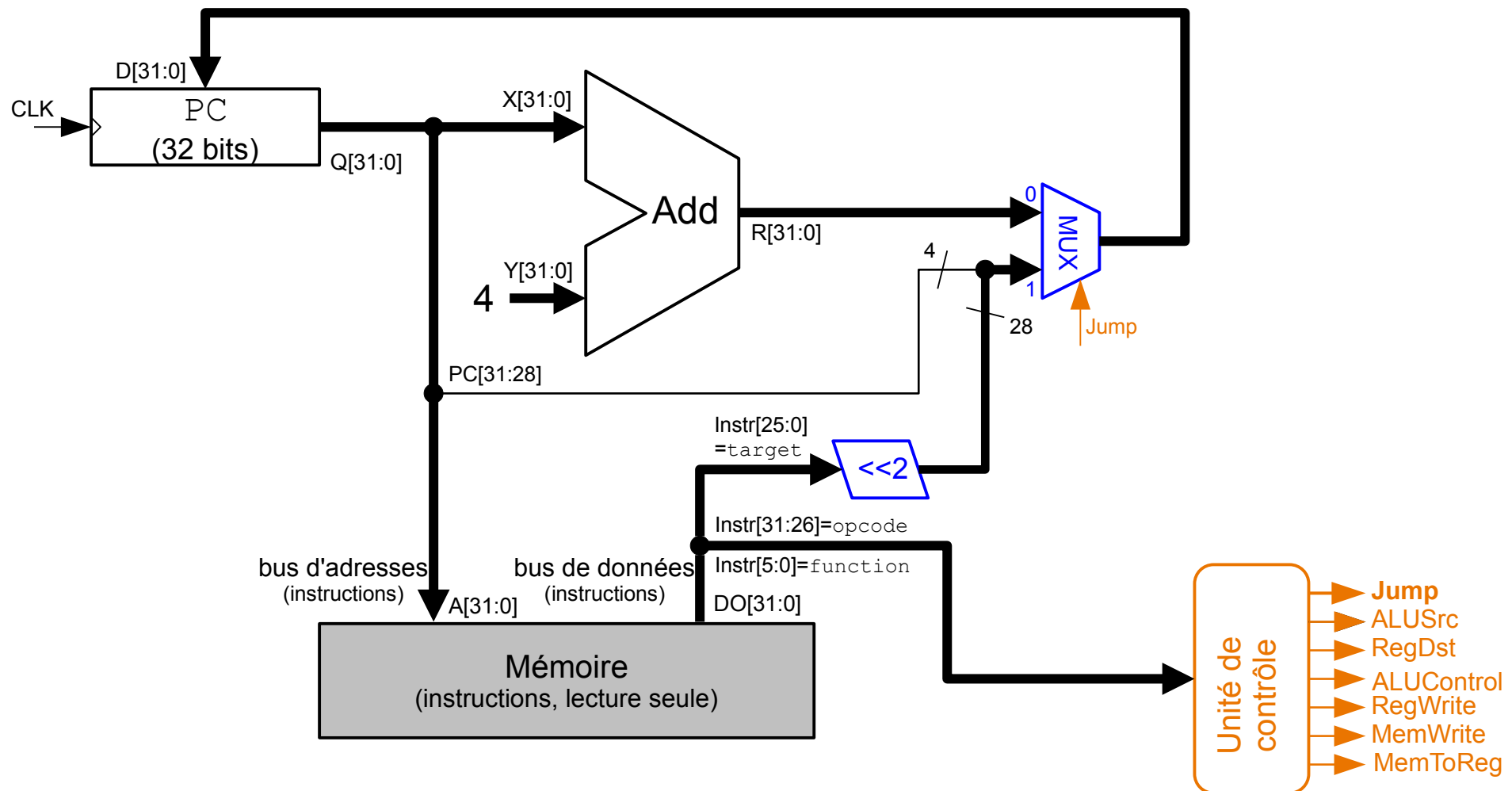


Branchements inconditionnels

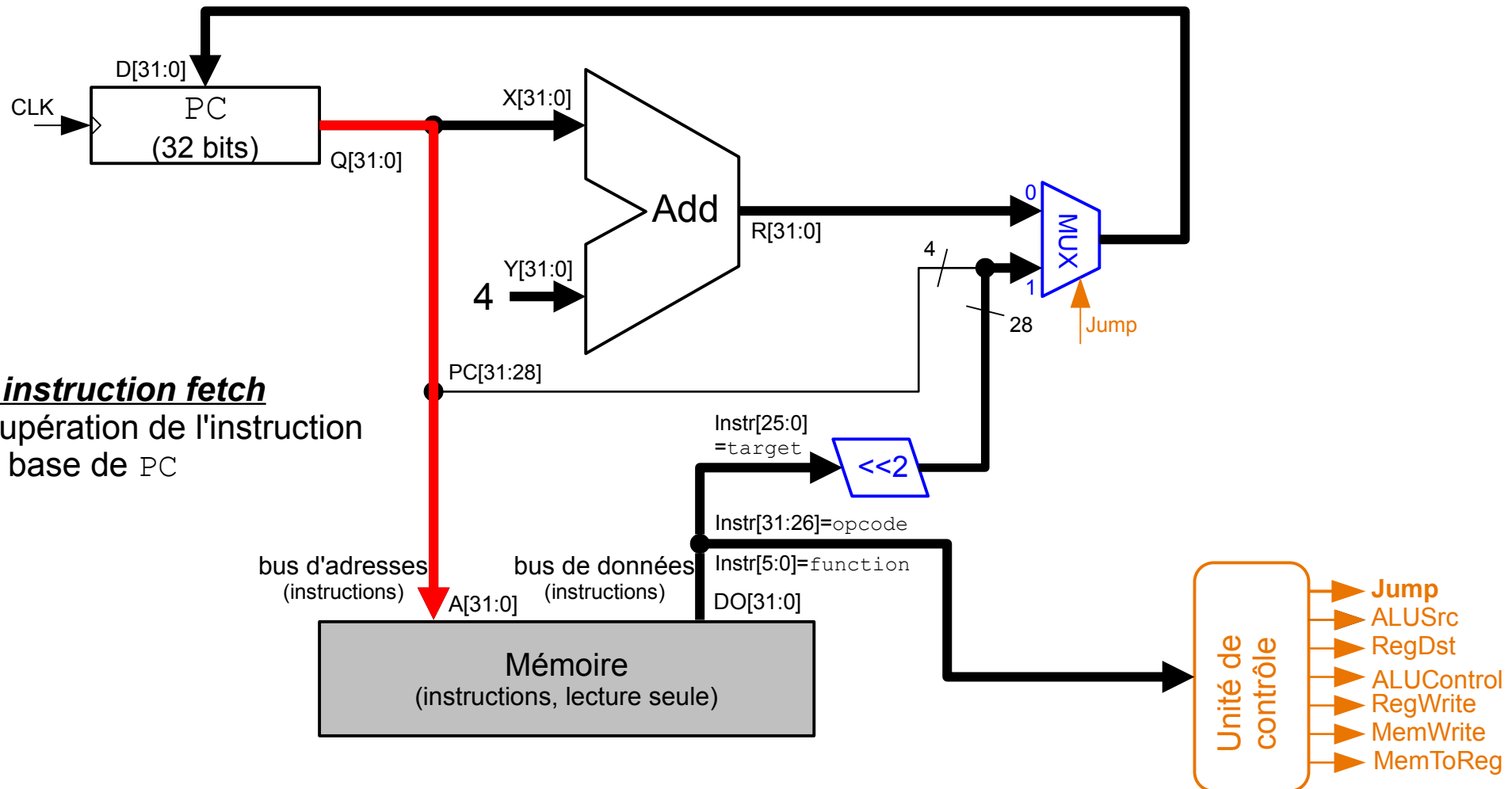(1) *instruction fetch*

récupération de l'instruction
sur base de PC




Branchements inconditionnels

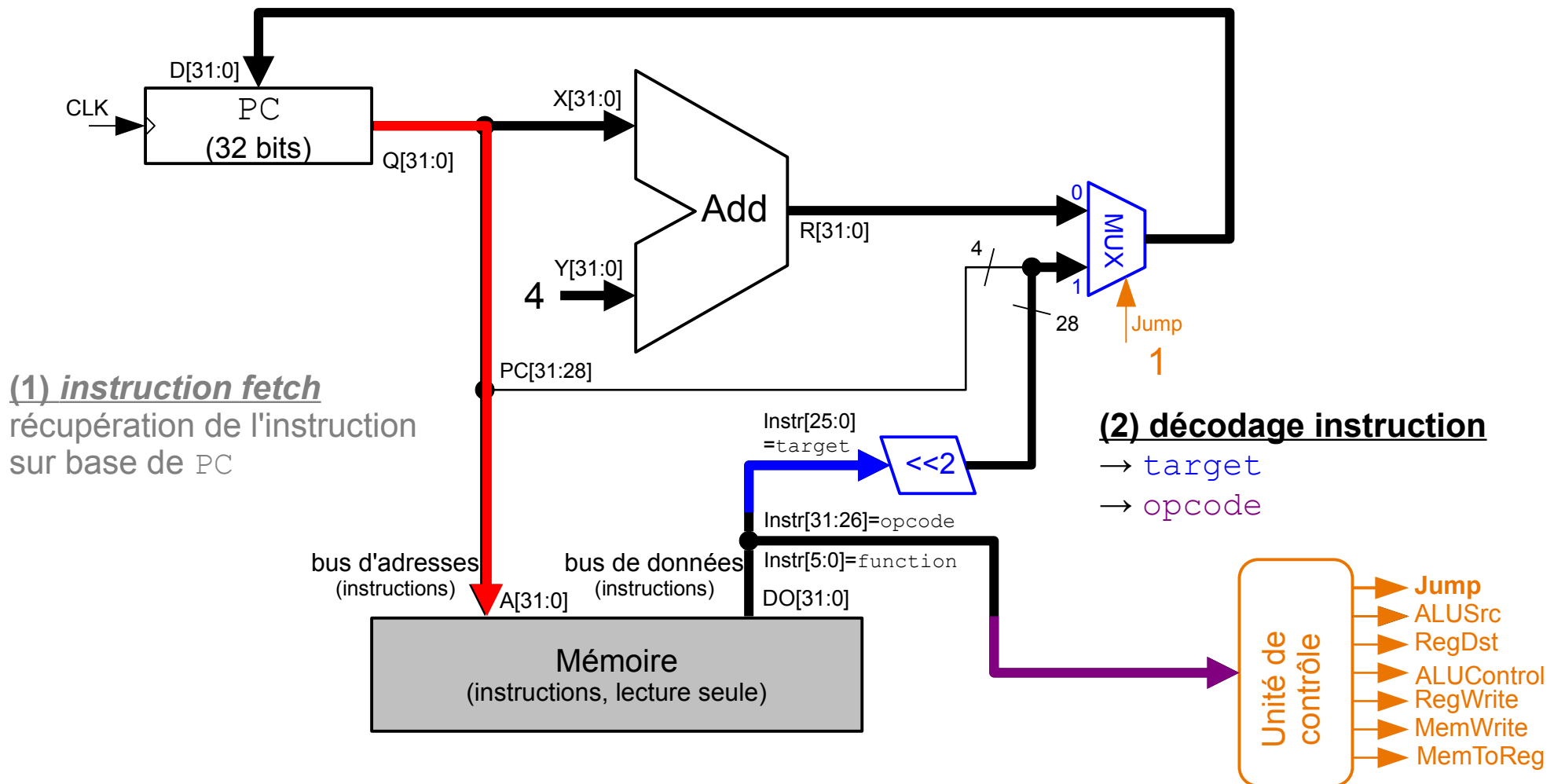

Branchements inconditionnels

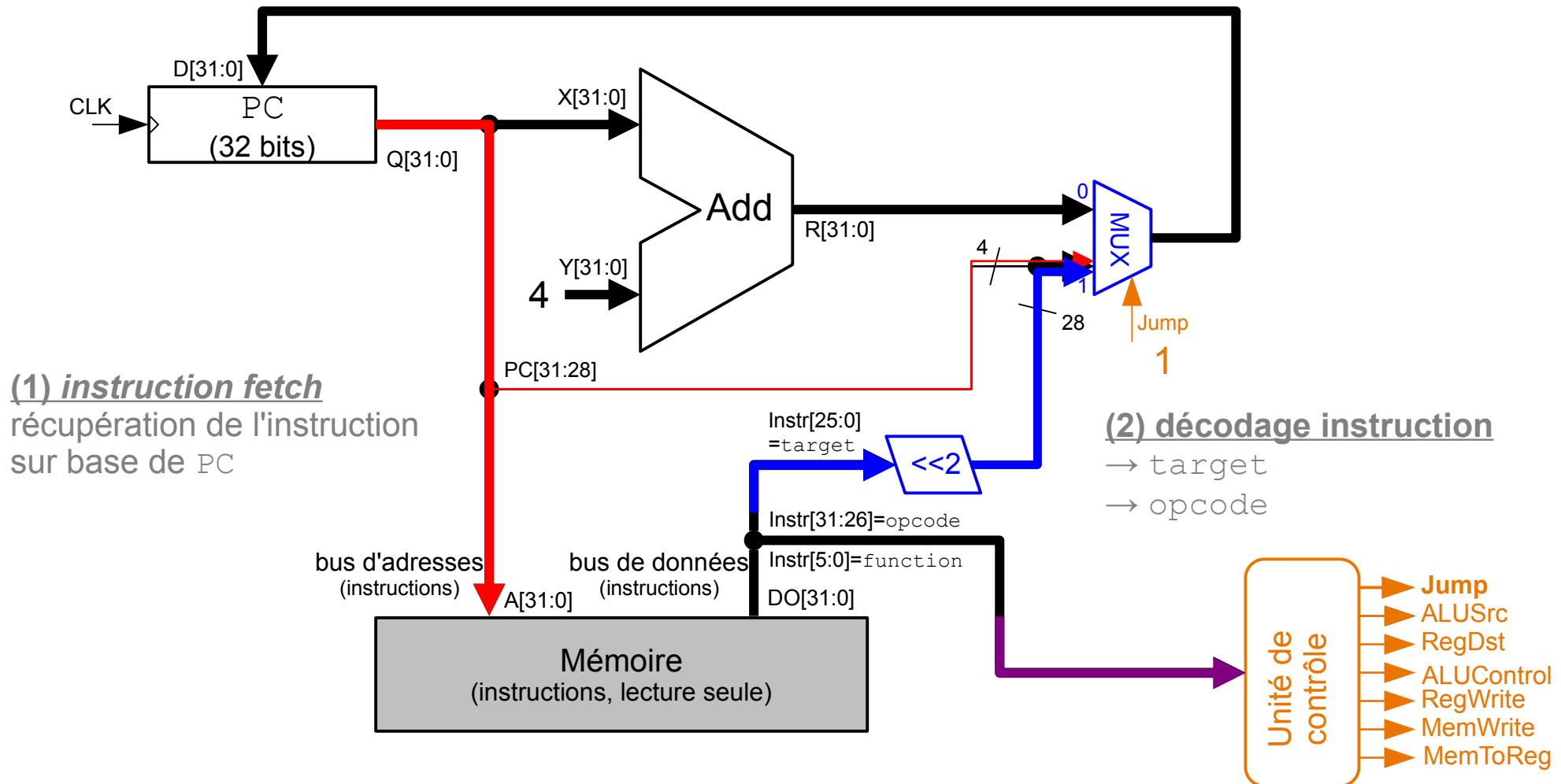(3) calcul de l'adresse
sur base de $PC_{31..28}$
et *target* décalé de 2
vers la gauche



Branchements inconditionnels

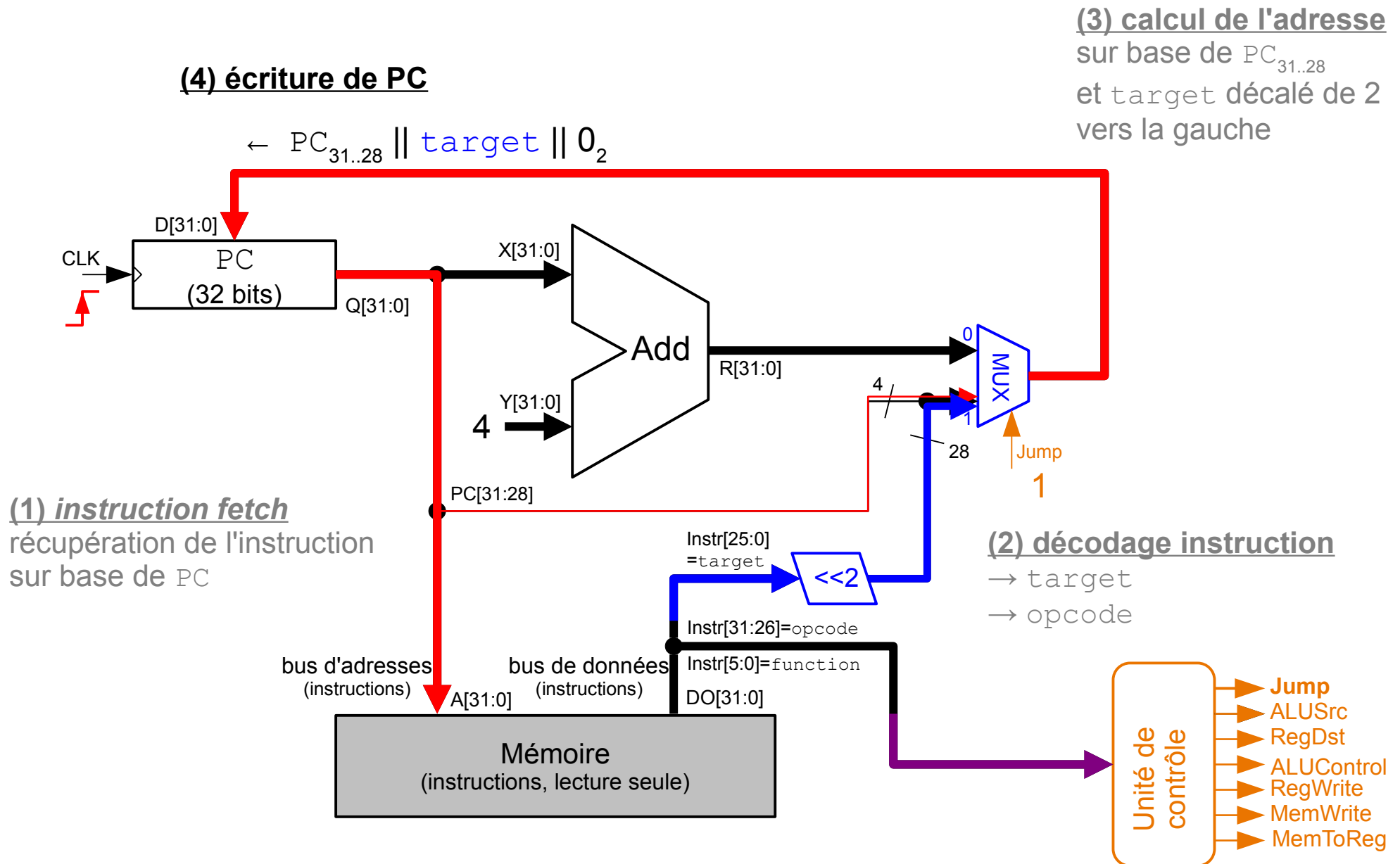


Table des Matières

Introduction

Instruction Fetch

Décodage d'instruction

Jeu d'instructions

- Opérations arithmétiques et logiques
- Instructions avec valeur immédiate
- Load et Store
- Branchements inconditionnels

 Branchements conditionnels


Conclusion

Branchements conditionnels

Modification du processeur

- Afin d'implémenter les branchements conditionnels, il faut
- **Effectuer des comparaisons**
 - Les comparaisons sont effectuées par l'ALU.
 - Un signal **TestOK** est activé lorsque la condition du test est vraie.
- **Déterminer la nouvelle valeur du registre PC**. Des blocs de logique combinatoire sont nécessaires:
 - Un additionneur prenant $PC+4$ et l'offset décalé et étendu.
 - Un multiplexeur 2:1 qui sélectionne la source de la nouvelle valeur de PC sur base d'un signal **PCSrc** (0:PC+4, 1:PC+offset).
 - Un signal fourni par l'unité de contrôle détermine s'il s'agit d'une opération de branchement **Branch** (1:branchement).

Branchements conditionnels

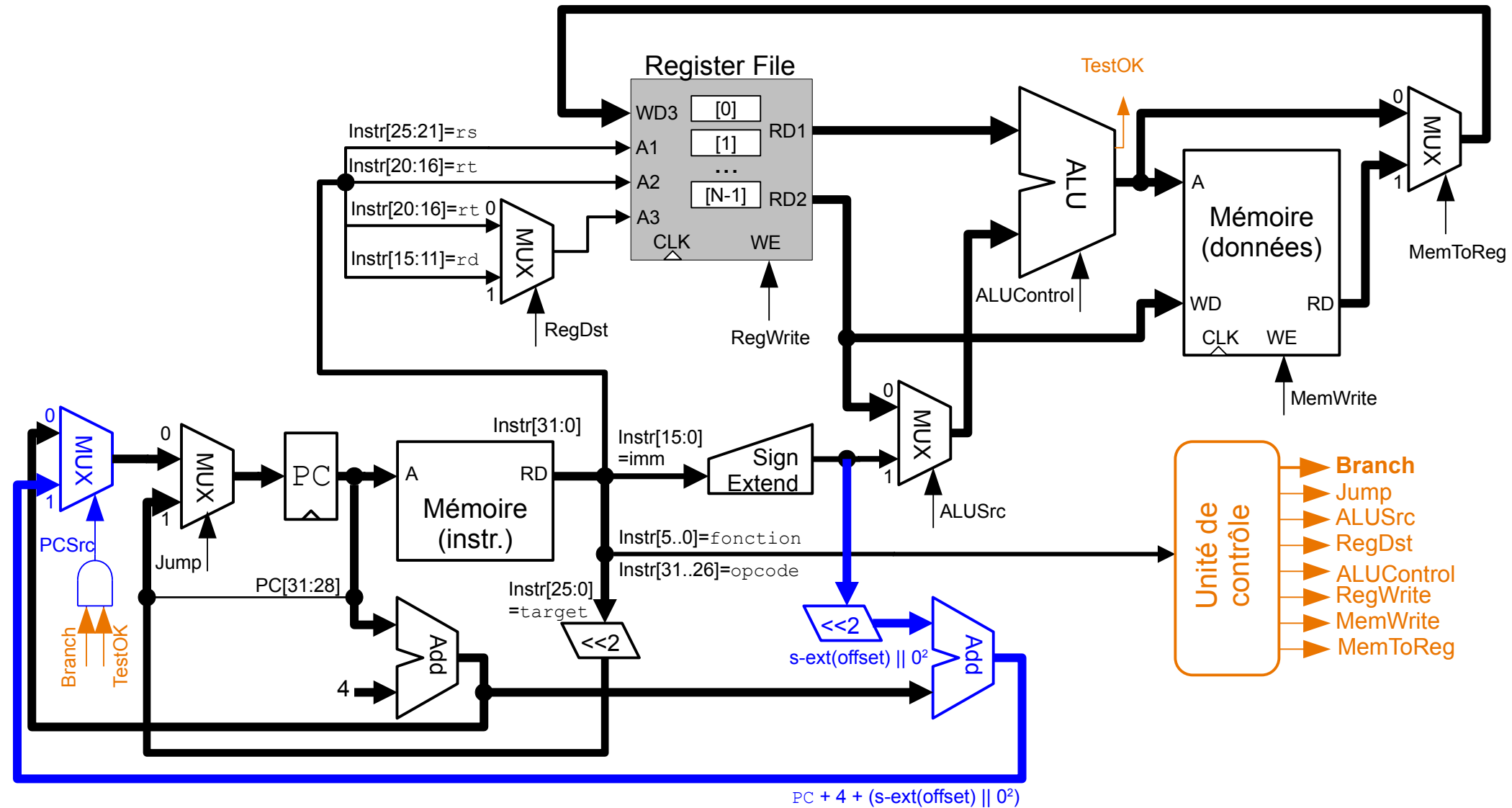

Note: cette architecture ne supporte pas l'instruction JR. Que faudrait-il ajouter/modifier à cet effet ?

Table des Matières

Introduction

Instruction Fetch

Décodage d'instruction

Jeu d'instructions

- Opérations arithmétiques et logiques
- Instructions avec valeur immédiate
- Load et Store
- Branchements inconditionnels
- Branchements conditionnels



Conclusion

Conclusion

Conclusion

- **Micro-architecture** = implémentation d'une architecture.
- Micro-architecture pas unique (différents fabricants peuvent fournir des implémentations différentes d'une même architecture).
- Dans notre architecture, toutes les instructions s'exécutent en **un cycle**.
 - La durée d'un cycle est contrainte par le chemin critique de la plus longue instruction (typiquement *load / store*). La fréquence maximale dépend de cette durée. Les instructions plus courtes (p.ex. opérations arithmétiques) s'exécutent plus lentement que nécessaire).
 - Deux mémoires séparées sont utilisées pour les instructions et les données.
- Architectures modernes implémentent un **pipeline d'instructions**.
 - L'exécution d'une instruction est découpée en plusieurs étapes. A un moment donné, plusieurs instructions peuvent être exécutées en parallèle, chacune étant à une étape différente.

Références

Computer Organization and Design, 4th Edition, D. Patterson and J. Hennessy, Morgan-Kaufman, 2009

Digital Design and Computer Architecture, 2nd Edition, D. Harris and S. Harris, Morgan-Kaufman, 2013